

Microarquitectura

Organización del Computador I

David Alejandro González Márquez


Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

22.02.2018

Agenda


- Introducción
- Lenguaje y Notación
- Ejercicios

Recuerdan el Taller Lógica Digital

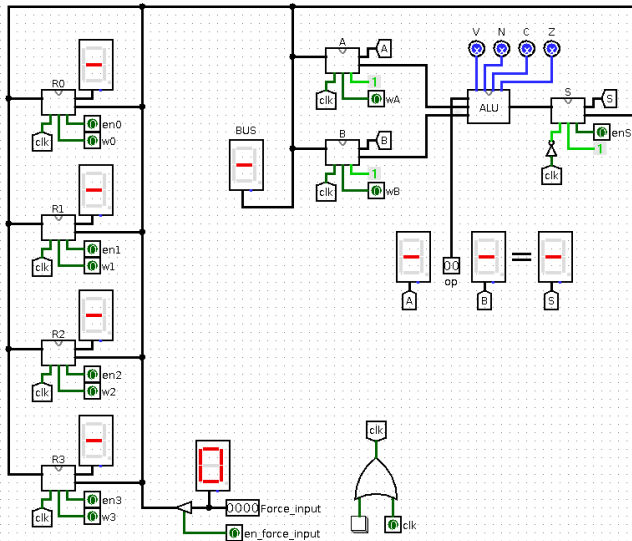


Microarchitecture 8008 (1972)

Intel 8008 Microarchitecture

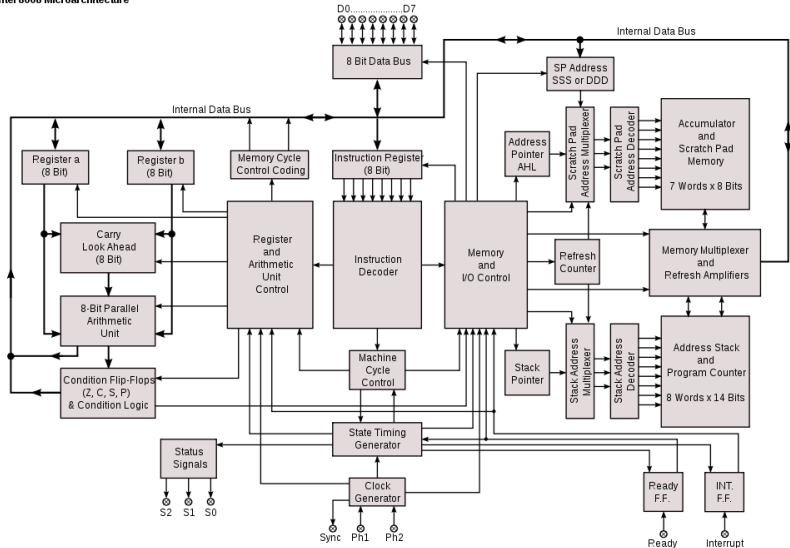


Microarchitecture 8086 (1979)

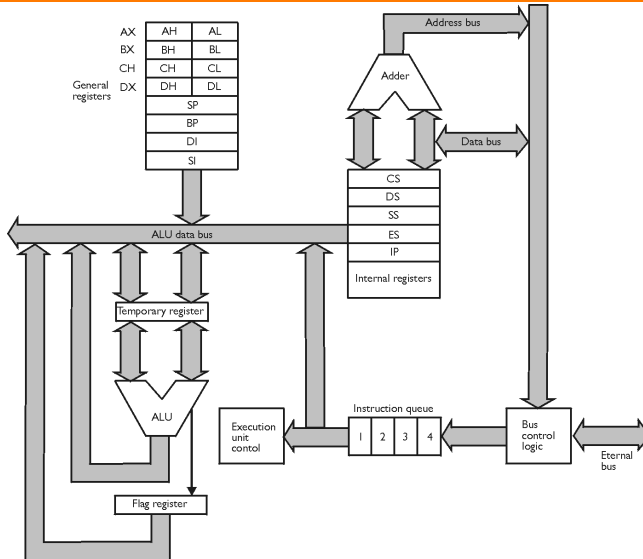


Microarchitecture 80286 (1982)

Intel 80286 architecture

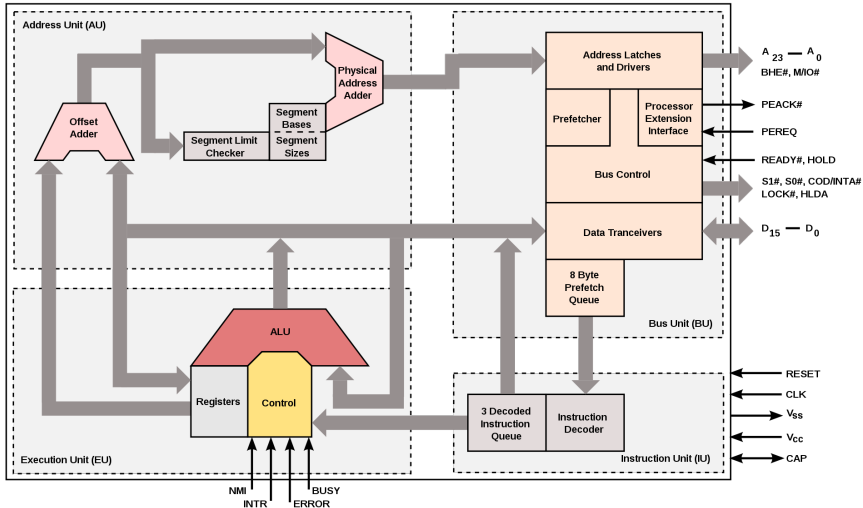

Microarchitecture 80386 (1986)


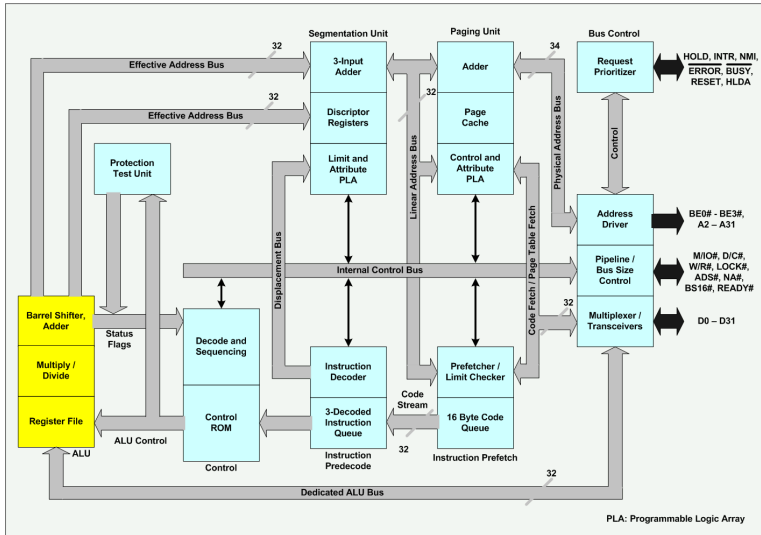


El lenguaje y Notación : Componentes

- Definimos **componentes** como circuitos con entradas, salidas y señales
- Las **señales** son entradas que modifican el comportamiento de los circuitos
- Las señales **se activan** según como indique el *microprograma*
- El objetivo aquí es escribir microprogramas que **describan comportamientos**
- Estos serán listas de asignaciones entre registros y activación de señales, se realiza **un evento por ciclo de clock**

El lenguaje y Notación : Componentes

Ejemplo de un componente negador

 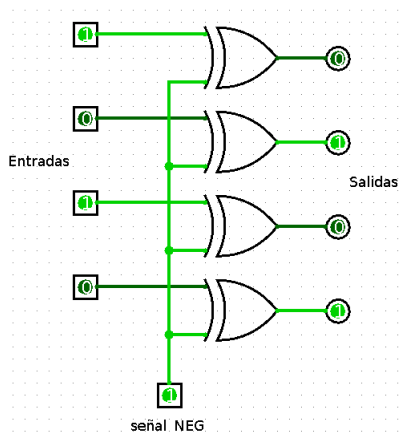


NEG_on : niega los bits de la entrada y los pone a la salida

NEG_off : pasa los bits sin modificarlos

El lenguaje y Notación : Registros

- Existen registros que almacenan conjuntos de valores

Ejemplos

 

- Los registros pueden ser usados por completo o parte de ellos


Ejemplos

- R8 : Registro R8
- R0[0] : Bit 0 del registro R0
- R2[3:2] : Del bit 2 al bit 3 del registro R2

El lenguaje y Notación : Líneas

- Los datos se mueven por caminos (líneas)
- Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro

Ejemplos

 

	¿vale?	
R1:= R0	✓	Copia el contenido de R0 en R1
R_OUT:=R0	✓	Copia el contenido de R0 en R_OUT
R0:=0xFF00	✓	Copia la constante 0xFF00 a R0
R0:=R_OUT	×	El registro R_OUT es de solo escritura
R1:=x	×	No es posible asignar una constante

El lenguaje y Notación : Componentes


Podemos además construir componentes que a su vez tengan sus propias señales

Ejemplo de uso,

```

CMP_1 := R3
CMP_FF00
if EQ_cmp = 0
    R_OUT := R3
else
    R_OUT := R2
endif
  
```

Podemos analizar el valor de un bit y actuar en consecuencia

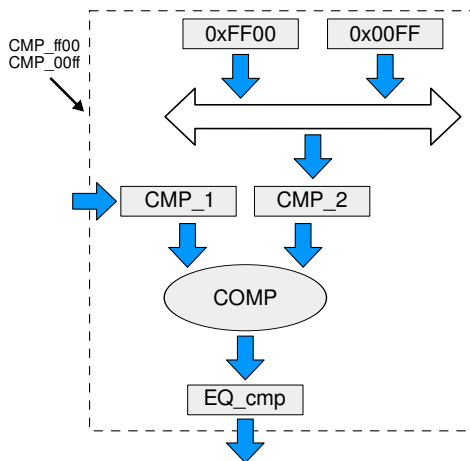

Ejercicio 1

Se cuentan con los siguientes circuitos:

- Una ALU con 2 registros de 16 bits (ALU_IN1 y ALU_IN2) que usa de entradas y 5 registros que usa de salida: ALU_OUT de 16 bits y (ALU_Z , ALU_N , ALU_C y ALU_V) de 1 bit.


Sus señales de control son:


Señal	Efecto
ALU_{add}	$ALU_OUT := ALU_IN1 + ALU_IN2$
ALU_{sub}	$ALU_OUT := ALU_IN1 - ALU_IN2$
ALU_{neg}	$ALU_OUT := - ALU_IN1$
ALU_{and}	$ALU_OUT := ALU_IN1 \text{ AND } ALU_IN2$
ALU_{not}	$ALU_OUT := \text{NOT } ALU_IN1$

- Un extensor de signo complemento a 2 ($SIGN_EXT$) con un registro de entrada de 8 *bits* (EXT_IN) y un registro de salida de 16 *bits* (EXT_OUT).

Sus señales de control son:


Señal	Efecto
$SIGN_EXT_{on}$	activa la operación de extensión de signo de 8 <i>bits</i> a 16 <i>bits</i>

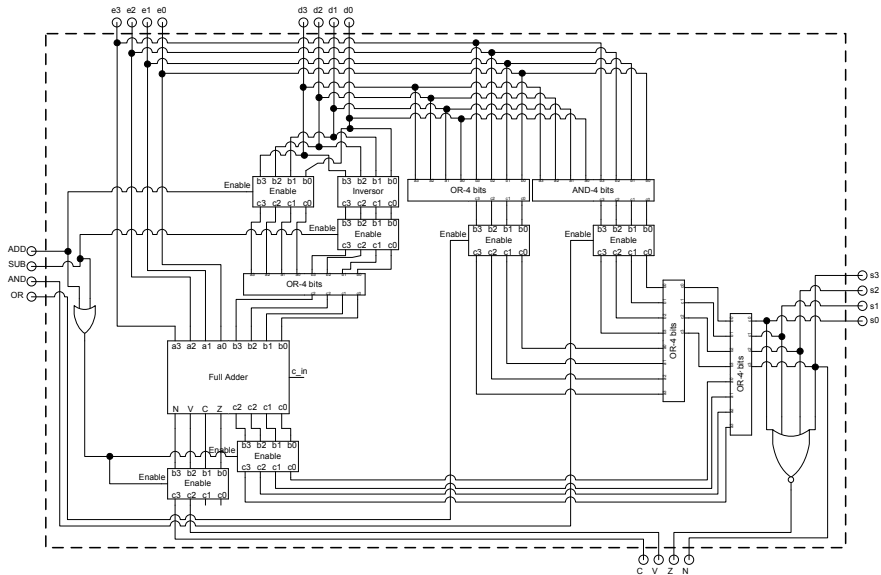

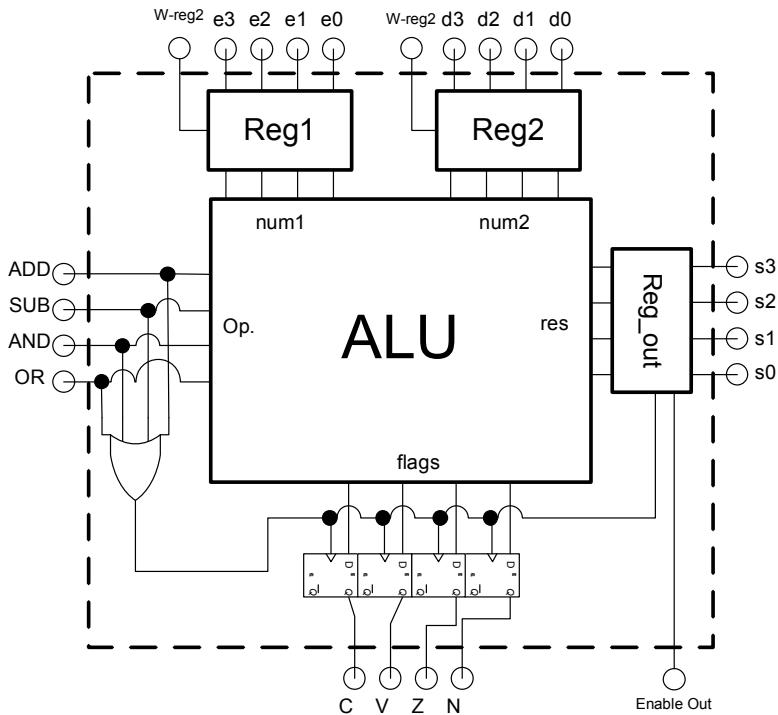

Ejercicio 1

- 1 Suponiendo que se encuentra resuelta la decodificación y el acceso a memoria de la máquina, diseñar el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama.

 

Ejercicio 1

Características

- Registros de 16 bits: R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, SP, PC, IR0, IR1, IR2, EXT_OUT, ALU_IN1, ALU_IN2, ALU_OUT
- Registro de 8 bits: EXT_IN
- Registros de 1 bit: Z, N, V, C, ALU_Z, ALU_N, ALU_V, ALU_C
- Bus interno: 16 líneas
- Los flags están conectados a las 4 líneas menos significativas del bus
- El registro EXT_IN está conectado a las 8 líneas menos significativas del bus

Ejercicio 1

- 2 Indicar cuál es la secuencia de señales (o microoperaciones) que debe realizar la unidad de control para ejecutar las siguientes instrucciones:
- MOV R5, R1
 - AND R7, R1
 - JE 0xFF

Ejercicio 1

■ MOV R5,R1

1. R5 := R1

■ AND R7, R1

1. ALU_IN1 := R7
2. ALU_IN2 := R1
3. ALU_{and}
4. R7 := ALU_OUT
5. Z := ALU_Z
6. N := ALU_N
7. C := ALU_C
8. V := ALU_V

■ JE 0xFF


1. if Z = 1
2. EXT_IN := IR0 [7:0]
3. SIGN_EXT_on
4. ALU_IN_1 := PC
5. ALU_IN_2 := EXT_OUT
6. ALU_{add}
7. PC := ALU_OUT
8. endif

Ejercicio 2

Se cuenta con una memoria con palabra y direccionamiento de 16 *bits*. Posee 2 registros de entrada de 16 *bits* (ADDR, WRT_DATA) y 1 de salida de 16 *bits* (RD_DATA). Sus señales de control son:

- MEM_WRITE: Activa la microoperación de escritura del contenido del registro WRT_DATA en la dirección de memoria indicada por el ADDR
 - MEM_READ: Activa la microoperación de lectura del contenido de la dirección de memoria indicada por el ADDR, colocando el valor en el registro RD_DATA.
- 1 Extender el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama.
 - 2 ¿Qué componentes del camino de datos se encuentran dentro del CPU y fuera de él?
 - 3 Indicar cuál es la secuencia de señales (o microoperaciones) que debe realizar la unidad de control para ejecutar las siguientes instrucciones:
 - MOV R2, R5
 - MOV R2, [R5]
 - MOV R2, [0xFF00]
 - MOV [0xFF00], [0xFF01]
 - 4 Describa la secuencia de microoperaciones que realiza la unidad de control para realizar un *fetch* de una instrucción de la máquina Orga1.

Ejercicio 2 - Camino de datos

 

Ejercicio 2 - Microoperaciones

■ MOV R2, R5

1. R2 := R5

■ MOV R2, [R5]

1. ADDR := R5
2. MEM_READ
3. R2 := RD_DATA

■ MOV R2, [0xFF00]

1. ADDR := IR1
2. MEM_READ
3. R2 := RD_DATA

■ MOV [0xFF00], [0xFF01]

1. ADDR := IR2
2. MEM_READ
3. WRT_DATA := RD_DATA
4. ADDR := IR1
5. MEM_WRITE

Ejercicio 2 - *fetch*

```

1. ADDR := PC
2. MEM_READ
3. IR0 := RD_DATA // cargo instrucción en IR0
4. ALU.IN1 := PC
5. ALU.IN2 := 0x0001 // cargo CTE almacenada
6. ALU.add // incremento PC
7. PC := ALU.OUT // guardo PC incrementado
8. IF IR0[11] = 0 //Si el operando destino es Inmediato, Directo o Indirecto.
9.    // Repito pasos 1 a 7 (cargo operando en IR1)
10. IF IR0[5] = 0 //Si el operando fuente es Inmediato, Directo o Indirecto.
11.    // Repito pasos 1 a 7 (cargo operando en IR2)
12. ELSE IF IR0[3] = 1 //Si el operando fuente es Indexado
13.    // Repito pasos 1 a 7 (cargo operando en IR2)
14. ELSE IF IR0[9] = 1 //Si el operando destino es Indexado
15.    // Repito pasos 1 a 7 (cargo operando en IR1)
16. IF IR0[5] = 0 //Si el operando fuente es Inmediato, Directo o Indirecto.
17.    // Repito pasos 1 a 7 (cargo operando en IR2)
18. ELSE IF IR0[3] = 1 //Si el operando fuente es Indexado
19.    // Repito pasos 1 a 7 (cargo operando en IR2)
20. ELSE IF IR0[5] = 0 //Si el operando fuente es Inmediato, Directo o Indirecto.
21.    // Repito pasos 1 a 7 (cargo operando en IR1)
22. ELSE IF IR0[3] = 1 //Si el operando fuente es Indexado
23.    // Repito pasos 1 a 7 (cargo operando en IR1)

```


Ejercicio 3

La computadora STACK1 es una máquina de pila con direccionamiento a byte, tamaño de palabra de 16 bits y direcciones de memoria de 12 bits. Trabaja con aritmética complemento a 2 de 16 bits. Posee el siguiente set de instrucciones:


Instrucción	CodOp	Significado
PUSH [M]	0000	push [X]
POP [M]	0001	[X] := pop
ADD	0010	push(pop+pop)
SUB	0011	push(pop-pop)
JUMP	0100	PC := pop (sólo los 12 bits menos significativos)
SKIP_N	0101	ignora la próxima instrucción si top es < 0
SKIP_Z	0110	ignora la próxima instrucción si top es 0
SKIP_GE	0111	ignora la próxima instrucción si top es ≥ 0

El formato de instrucción de STACK1 es el que sigue:

CodOp	Dirección
4 bits	12 bits

Ejercicio 3

- 1 Definir el camino de datos y la organización del CPU de STACK1 para soportar la implementación de, al menos, estas instrucciones.
- 2 Describa la secuencia de microoperaciones que realiza la unidad de control para realizar un *fetch* de una instrucción.
- 3 Implementar las siguientes instrucciones:
 - I) JUMP
 - II) SKIP_Z
 - III) PUSH [X]
 - IV) ADD

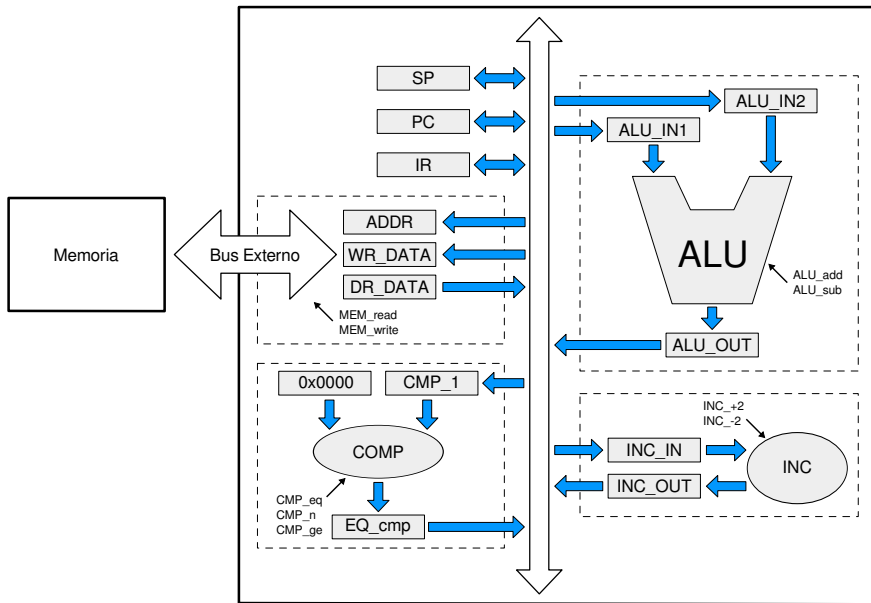

Ejercicio 3 - Camino de datos

- Se utiliza un circuito incrementador con 2 señales:
INC₊₂: suma 2 a la entrada
INC₋₂: resta 2 a la entrada
- Registros ADDR, INC_IN, INC_OUT, SP y PC de 12 bits
- Registros IR, CMP_1, ALU_IN1, ALU_IN2, ALU_OUT, WR_DATA y RD_DATA de 16 bits
- Los buses INTERNO y EXTERNO de 16 bits
- EQ_CMP es de 1 bit
- Las 12 líneas de los registros correspondientes están conectadas a las líneas menos significativas del BUS
- El SP apunta a la primer dirección libre

Ejercicio 3 - *fetch*

1. ADDR := PC
2. MEM_READ
3. IR := RD_DATA // cargo el IR
4. INC_IN := PC
5. INC_→+2
6. PC := INC_OUT // incremento PC

Ejercicio 3 - microoperaciones

■ JUMP

1. INC_IN := SP
2. INC₊₂
3. SP := INC_OUT
4. ADDR := SP
5. MEM_READ
6. PC := RD_DATA[11:0]

■ SKIP_Z

1. INC_IN := SP
2. INC₊₂
3. ADDR := INC_OUT
4. MEM_READ
5. CMP_1 := RD_DATA
6. CMP_eq
7. if EQ_cmp = 0
8. INC_IN := PC
9. INC₊₂
10. PC := INC_OUT
11. endif

Ejercicio 3 - microoperaciones

■ PUSH [X]

1. ADDR := IR[11:0]
2. MEM_READ
3. WRT_DATA := RD_DATA
4. ADDR := SP
5. MEM_WRITE
6. INC_IN := SP
7. INC--₂
8. SP := INC_OUT

■ ADD

1. INC_IN := SP
2. INC+₂
3. SP := INC_OUT
4. ADDR := SP
5. MEM_READ
6. ALU_IN1 := RD_DATA // primer operando
7. INC_IN := SP
8. INC+₂
9. SP := INC_OUT
10. ADDR := SP
11. MEM_READ
12. ALU_IN2 := RD_DATA // segundo operando
13. ALU_{-add}
14. WRT_DATA := ALU_OUT
15. ADDR := SP
16. MEM_WRITE // push resultado
17. INC_IN := SP
18. INC--₂
19. SP := INC_OUT

¿Preguntas?



¿Preguntas?



La Hormiga Atómica