

Microarquitectura del CPU

Matías


Organización del Computador I

Departamento de Computación

Universidad de Buenos Aires


Introducción

¿ADD R1, R0?

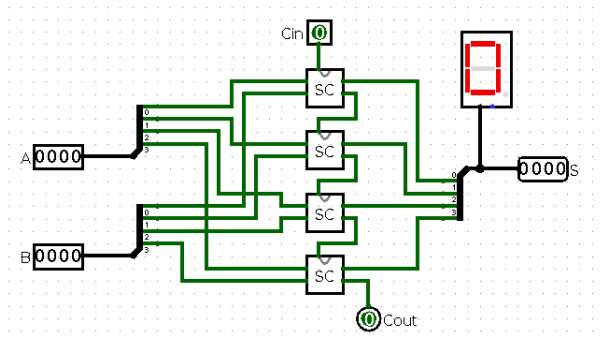

Recuerdo

Ejercicio 3

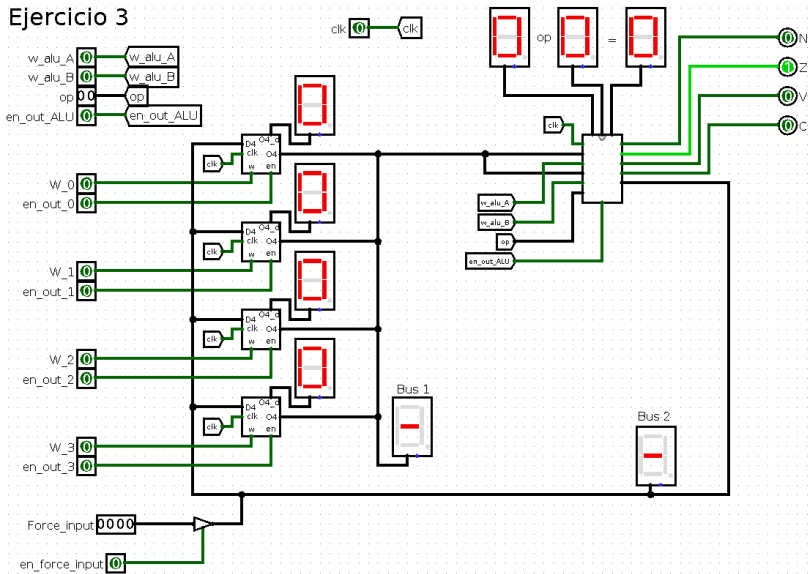



El lenguaje y Notación: Componentes

- ▶ Definimos **componentes** como circuitos con entradas, salidas y señales
- ▶ Las **señales** son entradas que modifican el comportamiento de los circuitos
- ▶ Las señales **se activarán** según como indique el *microprograma*
- ▶ El objetivo será escribir microprogramas que **describan los comportamientos deseados**
- ▶ Estos serán listas de asignaciones entre registros y activación de señales, se realiza **un evento por ciclo de clock**¹

¹Excepto algunas excepciones (consultar al final de la clase).

El lenguaje y Notación: Componentes

Ejemplo de un componente shifter

  

SHIFT_L realiza un shift del valor de entrada a izquierda y los pone a la salida

SHIFT_R idem. pero para la derecha.

El lenguaje y Notación: Registros


- ▶ Existen registros que almacenan conjuntos de valores
- ▶ Los registros pueden ser usados por completo o parte de ellos

Ejemplos

- ▶ R8: Registro R8
- ▶ R0[0]: Bit 0 del registro R0
- ▶ R2[3:2]: Del bit 2 al bit 3 del registro R2

El lenguaje y Notación: Registros


- R0[0]
- R2[3:2]

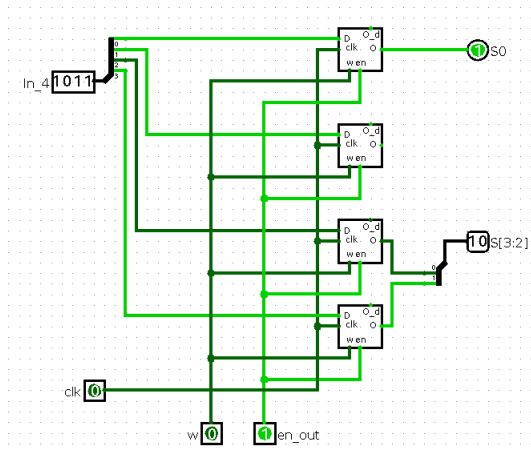

El lenguaje y Notación: Líneas

- ▶ Los datos se mueven por caminos (líneas)
- ▶ Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- ▶ Podemos asignar un valor constante almacenado a un registro


Ejemplos

 

	¿vale?	
R1:= R0	✓	Copia el contenido de R0 en R1
R_OUT:=R0	✓	Copia el contenido de R0 en R_OUT
R0:=0xF0CA	✓	Copia la constante 0xF0CA a R0
R0:=R_OUT	×	El registro R_OUT es de solo escritura
R1:=x	×	No es posible asignar una constante <i>cualquiera</i>

El lenguaje y Notación: Componentes

 Podemos además construir componentes para usar sus resultados



Ejemplo de uso,

```
CMP_1 := R3
CMP_F0CA
if EQ_cmp = 0
    R_OUT := R3
else
    R_OUT := R2
endif
```

Podemos analizar el valor de un bit y actuar en consecuencia

Ejercicio 1 - Máquina Orga1

Se cuentan con los siguientes circuitos:

- ▶ Una ALU con 2 registros de 16 bits (ALU_IN1 y ALU_IN2) que usa de entradas y 5 registros que usa de salida: ALU_OUT de 16 bits y (ALU_Z , ALU_N , ALU_C y ALU_V) de 1 bit. Sus señales de control son:

Señal	Efecto
ALU_{add}	$ALU_OUT := ALU_IN1 + ALU_IN2$
ALU_{sub}	$ALU_OUT := ALU_IN1 - ALU_IN2$
ALU_{neg}	$ALU_OUT := - ALU_IN1$
ALU_{and}	$ALU_OUT := ALU_IN1 \text{ AND } ALU_IN2$
ALU_{not}	$ALU_OUT := \text{NOT } ALU_IN1$

- ▶ Un extensor de signo complemento a 2 ($SIGN_EXT$) con un registro de entrada de 8 *bits* (EXT_IN) y un registro de salida de 16 *bits* (EXT_OUT).
Sus señales de control son:

Señal	Efecto
$SIGN_EXT_{on}$	activa la operación de extensión de signo de 8 <i>bits</i> a 16 <i>bits</i>

- 1) Suponiendo que se encuentra resuelta la decodificación y el acceso a memoria de la máquina, diseñar el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama.

Ejercicio 1 - Máquina Orga1

Se cuentan con los siguientes circuitos:

- ▶ Una ALU con 2 registros de 16 bits (ALU_IN1 y ALU_IN2) que usa de entradas y 5 registros que usa de salida: ALU_OUT de 16 bits y (ALU_Z , ALU_N , ALU_C y ALU_V) de 1 bit. Sus señales de control son:

Señal	Efecto
ALU_{add}	$ALU_OUT := ALU_IN1 + ALU_IN2$
ALU_{sub}	$ALU_OUT := ALU_IN1 - ALU_IN2$
ALU_{neg}	$ALU_OUT := - ALU_IN1$
ALU_{and}	$ALU_OUT := ALU_IN1 \text{ AND } ALU_IN2$
ALU_{not}	$ALU_OUT := \text{NOT } ALU_IN1$

- ▶ Un extensor de signo complemento a 2 ($SIGN_EXT$) con un registro de entrada de 8 *bits* (EXT_IN) y un registro de salida de 16 *bits* (EXT_OUT).


Sus señales de control son:

Señal	Efecto
$SIGN_EXT_{on}$	activa la operación de extensión de signo de 8 <i>bits</i> a 16 <i>bits</i>

- 2) Indicar cuál es la secuencia de señales (o microoperaciones) que debe realizar la unidad de control para ejecutar las siguientes instrucciones:

- ▶ MOV R5, R1
- ▶ AND R7, R1
- ▶ JE 0xFF

Ejercicio 1 - Máquina Orga1 - Solución

 

Ejercicio 1 - Máquina Orga1 - Solución

- ▶ 16 bits: R0, ..., R7, SP, PC, IR0, IR1, IR2, EXT_OUT, ALU_IN1, ALU_IN2, ALU_OUT
- ▶ 8 bits: EXT_IN
- ▶ 1 bit: Z, N, V, C, ALU_Z, ALU_N, ALU_V, ALU_C
- ▶ Bus interno: 16 líneas.
- ▶ Los flags están conectados a las 4 líneas menos significativas del bus.
- ▶ El registro EXT_IN está conectado a las 8 líneas menos significativas del bus.

Ejercicio 1 - Solución: Secuencias de microoperaciones

► MOV R5,R1

1. R5 := R1

► AND R7, R1

1. ALU_IN1 := R7
2. ALU_IN2 := R1
3. ALU_{and}
4. R7 := ALU_OUT
5. Z := ALU_Z
6. N := ALU_N
7. C := ALU_C
8. V := ALU_V

► JE 0xFF


1. IF Z = 1
2. EXT_IN := IR0 [7:0]
3. SIGN_EXT_on
4. ALU_IN_1 := PC
5. ALU_IN_2 := EXT_OUT
6. ALU_{add}
7. PC := ALU_OUT

Ejercicio 2 - Máquina Orga1

Se cuenta con una memoria con palabra y direccionamiento de 16 *bits*. El CPU se comunicará con ella utilizando un controlador de bus. Este es un dispositivo que posee 2 registros de entrada de 16 *bits* (ADDR, WRT_DATA) y 1 de salida de 16 *bits* (RD_DATA). Sus señales de control son:

- ▶ MEM.WRITE: Activa la microoperación de escritura del contenido del registro WRT_DATA en la dirección de memoria indicada por el ADDR
 - ▶ MEM.READ: Activa la microoperación de lectura del contenido de la dirección de memoria indicada por el ADDR, colocando el valor en el registro RD_DATA.
1. Extender el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama.
 2. ¿Qué componentes del camino de datos se encuentran dentro del CPU y fuera de él?
 3. Indicar cuál es la secuencia de señales (o microoperaciones) que debe realizar la unidad de control para ejecutar las siguientes instrucciones:
 - ▶ MOV R2, R5
 - ▶ MOV R2, [R5]
 - ▶ MOV R2, [0xFF00]
 - ▶ MOV [0xFF00], [0xFF01]
 4. Como Tarea: Describa la secuencia de microoperaciones que realiza la unidad de control para realizar un *fetch* de una instrucción de la máquina Orga1.

Ejercicio 2 - Máquina Orga1: Solución

 

Ejercicio 2 - Solución: secuencias de microoperaciones

► MOV R2, R5

1. R2 := R5

► MOV R2, [R5]

1. ADDR := R5
2. MEM_READ
3. R2 := RD_DATA

► MOV R2, [0xFF00]

1. ADDR := IR1
2. MEM_READ
3. R2 := RD_DATA

► MOV [0xFF00], [0xFF01]

1. ADDR := IR2
2. MEM_READ
3. WRT_DATA := RD_DATA
4. ADDR := IR1
5. MEM_WRITE

Ejercicio 3

La computadora STACK1 es una máquina de pila con direccionamiento a byte, tamaño de palabra de 16 bits y direcciones de memoria de 12 bits. Trabaja con aritmética complemento a 2 de 16 bits. Posee el siguiente set de instrucciones:

Instrucción	CodOp	Significado
PUSH [M]	0000	push [M]
POP [M]	0001	[M] := pop
ADD	0010	push(pop+pop)
SUB	0011	push(pop-pop)
JUMP	0100	PC := pop (sólo los 12 bits menos significativos)
SKIP_N	0101	ignora la próxima instrucción si top es < 0
SKIP_Z	0110	ignora la próxima instrucción si top es 0
SKIP_GE	0111	ignora la próxima instrucción si top es >= 0

El formato de instrucción de STACK1 es el que sigue:

CodOp	Dirección
4 bits	12 bits

- 1) Definir el camino de datos y la organización del CPU de STACK1 para soportar la implementación de, al menos, estas instrucciones.
- 2) Describa la secuencia de microoperaciones que realiza la unidad de control para realizar un *fetch* de una instrucción.
- 3) Implementar las siguientes instrucciones:

I. JUMP

II. SKIP_Z

III. PUSH [0xFAC]

IV. ADD


Ejercicio 3: Solución

Se utiliza un circuito incrementador con 2 señales: INC_{+2} que suma 2 a la entrada, y INC_{-2} que resta 2 a la entrada.

ADDR, INC_IN, INC_OUT, SP y PC son registros de 12 bits.

IR, CMP_1, ALU_IN1, ALU_IN2, ALU_OUT, WRT_DATA y RD_DATA y los buses INTERNO y EXTERNO son de 16 bits.

EQ_CMP es de 1 bit. Las 12 líneas de los registros correspondientes están conectadas a las líneas menos significativas del BUS.

 

Ejercicio 3 - Solución: *fetch*

1. ADDR := PC
2. MEM_READ
3. IR := RD_DATA // cargo el IR
4. INC_IN := PC
5. INC_{→+2}
6. PC := INC_OUT // incremento PC

Ejercicio 3 - Solución: secuencia de microoperaciones

► JUMP

1. INC_IN := SP
2. INC₊₂
3. SP := INC_OUT
4. ADDR := SP
5. MEM_READ
6. PC := RD_DATA[11:0]

► SKIP_Z

1. INC_IN := SP
2. INC₊₂
3. ADDR := INC_OUT
4. MEM_READ
5. CMP_1 := RD_DATA
6. CMP_0000
7. if EQ_cmp = 0x0
8. INC_IN := PC
9. INC₊₂
10. PC := INC_OUT
11. endif

Ejercicio 3 - Solución: secuencia de microoperaciones

► PUSH [X]

1. ADDR := IR[11:0]
2. MEM_READ
3. WRT_DATA := RD_DATA
4. ADDR := SP
5. MEM_WRITE
6. INC_IN := SP
7. INC₋₋₂
8. SP := INC_OUT

► ADD

1. INC_IN := SP
2. INC₊₂
3. SP := INC_OUT
4. ADDR := SP
5. MEM_READ
6. ALU_IN1 := RD_DATA // primer operando
7. INC_IN := SP
8. INC₊₂
9. SP := INC_OUT
10. ADDR := SP
11. MEM_READ
12. ALU_IN2 := RD_DATA // segundo operando
13. ALU_{-add}
14. WRT_DATA := ALU_OUT
15. ADDR := SP
16. MEM_WRITE // push resultado
17. INC_IN := SP
18. INC₋₋₂
19. SP := INC_OUT

Cómo sigue Orga1...

Con lo visto hoy pueden hacer toda la práctica 7.

- ▶ **JUEVES** 7 - 9am: Taller de Microprogramación
- ▶ Martes 12: Taller de Microprogramación - parte 2 + Consultas
- ▶ Jueves 14: Teórica
- ▶ Martes 19 - 10am: Consultas
- ▶ **JUEVES** 7 - 5pm: Parcial - Aula Magna - Pabellón 1