

Organización del Computador 1

Lógica Digital 1: álgebra de Boole y compuertas

Dr. Marcelo Risk

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

2017

Lógica digital

- ▶ La computadoras necesitan almacenar datos e instrucciones en memoria.
- ▶ Sistema binario: solo dos estados posibles.
- ▶ Porqué?
 - ▶ Es mucho más sencillo identificar entre sólo dos estados.
 - ▶ Es menos propenso a errores

Diseño de circuitos

- ▶ Circuitos que operan con valores lógicos:
 - ▶ Verdadero = 1
 - ▶ Falso = 0
- ▶ Idea: realizar diferentes operaciones lógicas y matemáticas combinando circuitos.

Álgebra de Boole



Figura: George Boole (1815-1864).

- ▶ George Boole, desarrolló un sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos.
- ▶ Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios:
 - ▶ verdadero y falso.
 - ▶ on y off.
 - ▶ 1 y 0.
- ▶ tres operadores:
 - ▶ AND (y).
 - ▶ OR (o).
 - ▶ NOT (no).

Álgebra de Boole

- ▶ Las variables Booleanas sólo toman los valores binarios: 1 ó 0.
- ▶ Una variable Booleana representa un bit que quiere decir:
 - ▶ Binary digIT

Álgebra de Boole

- ▶ Las variables Booleanas sólo toman los valores binarios: 1 ó 0.
- ▶ Una variable Booleana representa un bit que quiere decir:
 - ▶ Binary digIT

Operadores básicos: **AND**

- ▶ Un operador booleano puede ser completamente descrito usando tablas de verdad.
- ▶ El operador **AND** es conocido como producto booleano (.):

X	Y	$X \text{ AND } Y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Operadores básicos: **OR**

- El operador **OR** es conocido como producto booleano (+):

X	Y	$X \text{ OR } Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Operadores básicos: **NOT**

- El operador NOT se nota con una barra \overline{X} :

X	\overline{X}
0	1
1	0

Funciones booleanas

- ▶ Tabla de verdad de esta función $F(x, y, z) = x\bar{z} + y$
- ▶ El **NOT** tiene mayor precedencia que todos
- ▶ El **AND** mayor que el **OR**

x	y	z	\bar{z}	$x\bar{z}$	$x\bar{z} + y$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1

Identidades

Identidad	$1.A = A$	$0 + A = A$
Nula	$0.A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotencia	$A.A = A$	$A + A = A$
Inversa	$A.\overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$
Conmutativa	$A.B = B.A$	$A + B = B + A$
Asociativa	$(A.B).C = A.(B.C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributiva	$A + B.C = (A + B).(A + C)$	$A.(B + C) = A.B + A.C$
Absorción	$A.(A + B) = A$	$A + A.B = A$
de Morgan	$\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A + B} = \overline{A}.\overline{B}$

Identidades: ejemplo de aplicación

- ▶ Usando identidades booleanas podemos reducir esta función:

$$F(x, y, z) = (x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot \overline{(x \cdot \bar{z})}$$

$(x + y)(x + \bar{y})(\bar{x} + z)$	de Morgan
$(xx + x\bar{y} + yx + y\bar{y})(\bar{x} + z)$	Distributiva
$(x + x\bar{y} + yx + 0)(\bar{x} + z)$	Idempotencia e inversa
$(x + x(\bar{y} + y))(\bar{x} + z)$	Nula y distributiva
$(x)(\bar{x} + z)$	Inversa, identidad y nula
$x\bar{x} + xz$	Distributiva
xz	Inversa e identidad

Fórmulas equivalentes

- ▶ Varias fórmulas pueden tener la misma tabla de verdad:
 - ▶ Son lógicamente equivalentes.
- ▶ En general se suelen elegir las formas **canónicas**
 - ▶ Suma de productos:
 - ▶ $F_1(x, y, z) = xy + zx + yz$
 - ▶ Producto de sumas:
 - ▶ $F_2(x, y, z) = (x + y)(z + x)(y + z)$

Suma de productos

- ▶ Es fácil convertir una función a una suma de productos usando la tabla de verdad.
- ▶ Elegimos los valores que dan 1 y hacemos un producto (AND) de la fila (negando si aparece un 0)?.
- ▶ Luego sumamos todo (OR):

	x	y	z	$x\bar{z} + y$	
	0	0	0	0	
	0	0	1	0	
→	0	1	0	1	←
→	0	1	1	1	←
→	1	0	0	1	←
	1	0	1	0	
→	1	1	0	1	←
→	1	1	1	1	←

$$F(x, y, z) = (\bar{x}y\bar{z}) + (\bar{x}yz) + (x\bar{y}\bar{z}) + (xy\bar{z}) + (xyz)$$

Circuitos booleanos


- ▶ Los computadores digitales contienen circuitos que implementan funciones booleanas.
- ▶ Cuando más simple la función más chico el circuito:
 - ▶ Son más baratos, consumen menos, y son mas rápidos!
- ▶ Podemos usar las identidades del algebra de Boole para reducir estas funciones.

Compuertas lógicas

- ▶ Una compuerta es un dispositivo electrónico que produce un resultado en base a un conjunto de valores de valores de entrada:
 - ▶ En realidad, están formadas por uno o varios transistores, pero lo podemos ver como una unidad.
 - ▶ Los circuitos integrados contienen colecciones de compuertas conectadas con algún propósito.

Compuertas lógicas

- Las más simples: AND, OR, y NOT:

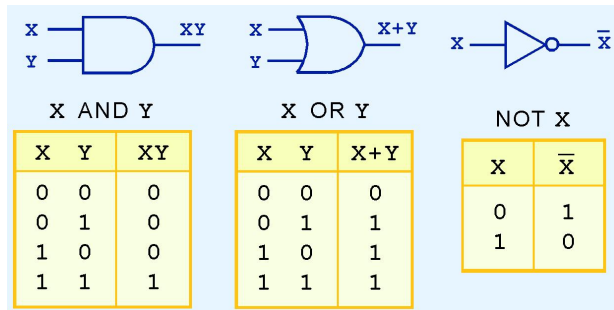

- Se corresponden exactamente con las funciones booleanas que vimos.

Compuertas lógicas

- ▶ Una compuerta muy útil: el OR exclusivo => XOR
- ▶ La salida es 1 cuando los valores de entrada difieren.


X XOR Y

X	Y	$X \oplus Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0




Implementación de funciones booleanas

 - ▶ Combinando compuertas se pueden implementar funciones booleanas.
- ▶ Este circuito implementa la siguiente función: $F(x, y, z) = x + \bar{y}z$




Ejemplo: función mayoría

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


 


Compuertas lógicas combinadas

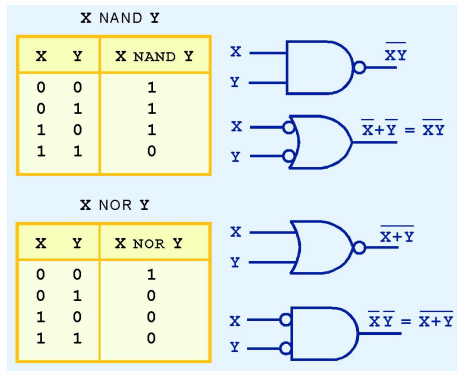- ▶ NAND y NOR son dos compuertas lógicas combinadas.
- ▶ Con la identidad de Morgan se pueden implementar con AND u OR.
- ▶ Son más baratas y cualquier operación básica se puede representar usándolas cualquiera de ellas (sin usar la otra)?.




NAND y NOR

  

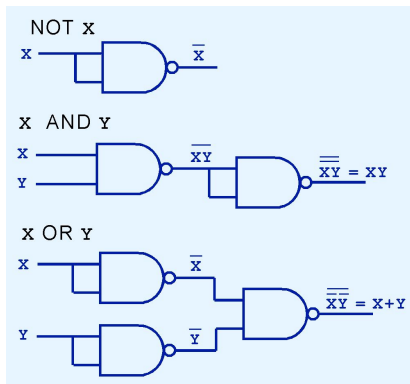Ejemplos

- ▶ NOT usando NAND: simplemente unir las dos entradas.
- ▶ Utilizando solo NAND o NOR realizar circuitos con la misma funcionalidad que el AND y OR.



Circuitos combinatorios

- ▶ Producen una salida específica al (casi) instante que se le aplican valores de entrada.
- ▶ Implementan funciones booleanas.
- ▶ La aritmética y la lógica de la CPU se implementan con estos circuitos.


Sumador

- ▶ Como podemos construir un circuito que sume dos bits X e Y ?
- ▶ $F(X, Y) = X + Y$ (suma aritmética)
- ▶ Que pasa si $X = 1$ e $Y = 1$?

X	Y	$Suma$	$carry$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


Semi-Sumador

 - ▶ Podemos usar un XOR para la suma y un AND para el carry.
- ▶ A este circuito se lo llama semi-sumador.




Sumador


Co	1	
X		1
Y		1
<hr/>		
	1	0

 

Sumador: estructura interna

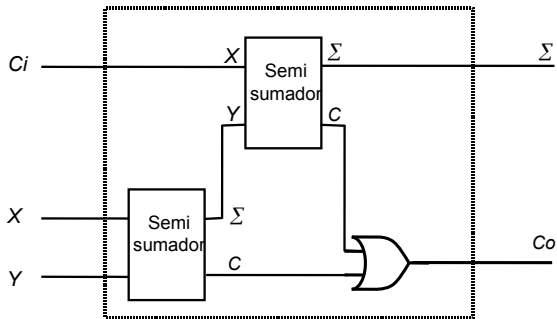

 
Sumador: estructura interna y tabla de verdad



<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Ci</i>	<i>Suma</i>	<i>Co</i>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Sumador de 4 bits
 
$$\begin{array}{r} \\ \\ + \\ \hline C_5 \end{array}$$




Decodificadores

- ▶ Los decodificadores de n entradas pueden seleccionar una de 2^n salidas.
- ▶ Son ampliamente utilizados.
- ▶ Por ejemplo:
 - ▶ Seleccionar una locación en una memoria a partir de una dirección colocada en el bus memoria.




Decodificadores: ejemplo

- Decodificador 2-a-4:

 


Multiplexores

 - ▶ Selecciona una salida a de varias entradas.
- ▶ La entrada que es seleccionada como salida es determinada por las líneas de control.
- ▶ Para seleccionar entre n entradas, se necesitan $\log_2 n$ líneas de control.
- ▶ Demultiplexor
 - ▶ Exactamente lo contrario al multiplexor.
 - ▶ Dada una entrada la direcciona entre n salidas, usando $\log_2 n$ líneas de control.




Multiplexor: ejemplo

► Multiplexor 4-a-1:

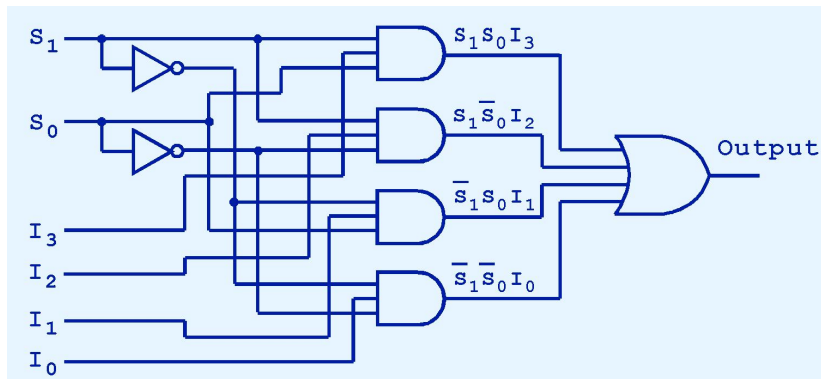


Función mayoría

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 


Función mayoría con multiplexor

 


Ejemplo

- ▶ Construir una ALU de 1 bit.
- ▶ 3 entradas:
 - ▶ A, B, carry.
- ▶ 4 operaciones:
 - ▶ A.B, A+B, NOT B, Suma(A,B,Carry).
- ▶ Salidas:
 - ▶ Resultado, Carry out.

ALU de 1 bit

 

ALU de 8 bits

 

Memoria ROM

Entradas					Salidas							
I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
		.							.			
		.							.			
		.							.			
1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1

ROM con decoder

