

# Microarquitectura del CPU

## Práctica 7

Paula Verghelet


en base al material de Gus(tavo) Hurovich  
y Esteban Mocskos et al. (1c 2017)

Organización del Computador I

Departamento de Computación  
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires
 
# ¿Dónde estamos?

- ▶ Circuitos Combinatorios - Sumadores, ALU...
- ▶ Circuitos Secuenciales - Registros...
- ▶ **Unidad de Control (Microcode or Hardwired)**
- ▶ Máquina de Organización/Formato de Instrucción.



## A modo de repaso

- ▶ Instrucción  $\rightarrow$  ????  $\rightarrow$  Circuito

# A modo de repaso

- ▶ Instrucción  $\rightarrow$  ????  $\rightarrow$  Circuito

## Microinstrucciones

- ▶ Cada instrucción está compuesta por microinstrucciones. Al igual que las partes del ciclo de instrucción.
- ▶ Estas microinstrucciones realizan pasos muy simples.
- ▶ Poner cosas en registros, activar circuitos, prender/apagar líneas.
- ▶ Entonces, la UC tiene que ejecutar estas microinstrucciones.
- ▶ Ejemplo: *Ciclo de Captación*

$t_1$ : MAR  $\leftarrow$  (PC)


$t_2$ : MBR  $\leftarrow$  Memoria

$t_3$ : PC  $\leftarrow$  (PC) + 1

IR  $\leftarrow$  (MBR)
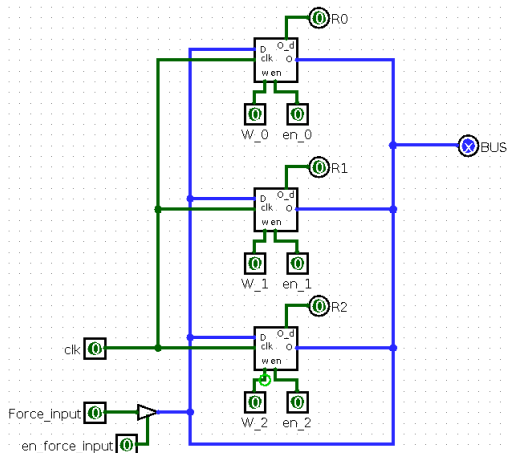
# Un ejemplo que ya vimos

- ¿Y cómo hace?
- Mediante señales de control.



CON EN\_X Y W\_X

R1:= R0

R2:= R1

## UC Cableada (Hardwired)

Unidad de Control (Control Unit)


- ▶ inicialmente *cableada*.

# UC Cableada (Hardwired)

## Unidad de Control (Control Unit)

- ▶ inicialmente *cableada*.

### Una UC con estados y señales

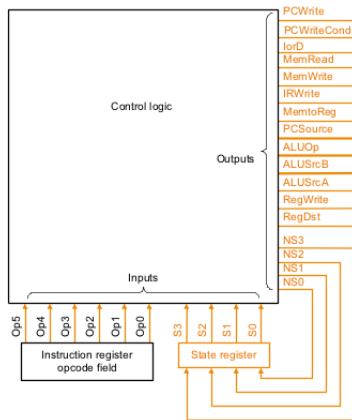

- ▶ En esta imagen las señales de control tienen nombres simbólicos y la UC retroalimenta su estado.
- ▶ Una UC cableada es más rápida.
- ▶ Pero poco flexible.
- ▶ ¿Y si queremos hacer algún cambio?
- ▶ ¿O corregir algo?

# UC microprogramada<sup>1</sup>

- ▶ Una alternativa a la unidad de control cableada es la **unidad de control microprogramada**
- ▶ UC microprogramada: La lógica de la unidad de control viene dada por un *microprograma*
- ▶ Un microprograma consiste en una secuencia de instrucciones en un *lenguaje de microprogramación*
- ▶ Instrucciones muy elementales que especifican *microoperaciones*

## UC microprogramada

Es un circuito lógico capaz de:

1. realizar el secuenciamiento de las microinstrucciones
  2. generar las señales de control para ejecutar cada microinstrucción
- ▶ Las señales de control generadas por una microinstrucción se usan para producir transferencias entre registros y operaciones de la ALU (idem UC cableada).

---

<sup>1</sup>Organización y Arquitectura de Computadores - W. Stallings



# UC microprogramada


- ▶ Es una buena solución para microarquitecturas que deben soportar cientos de instrucciones, modos, etc.
- ▶ Las señales se especifican simbólicamente usando microinstrucciones.
- ▶ Se define el formato de la microinstrucción, estructurado en campos.
- ▶ Luego, cada campo se asocia a un conjunto de señales.
- ▶ A la hora de ejecutar una instrucción, una vez que está en IR:
  - ▶ 1. Se toma el opcode como índice en una memoria de microinstrucciones.
  - ▶ 2. Se carga esa dirección en un especie de “micro” PC.
  - ▶ 3. Se ejecuta el microprograma.

## Ejemplo de formato de microinstrucción

Campo	Función
ALU control	Qué debe hacer la ALU en este ciclo
SRC1	1er operando ALU
SRC2	2do operando ALU
Register Ctrl	Lectura/escritura de registros.
Memoria	Lectura/escritura de mem.
PC Write Ctrl	Escritura del PC.
Secuencia	Cómo elegir la próxima microinstrucción.

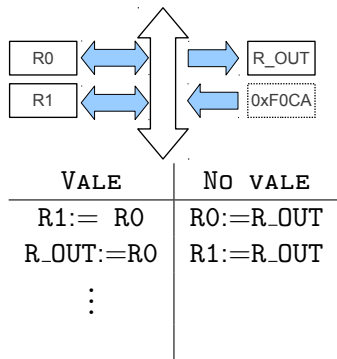
# Lenguaje de microprogramación

- ▶ Existen caminos (líneas) por donde van los datos.
- ▶ Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- ▶ Podemos asignar un valor **constante** (almacenada) a un registro.



 
# Lenguaje de microprogramación

- ▶ Existen caminos (líneas) por donde van los datos.
- ▶ Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- ▶ Podemos asignar un valor **constante** (almacenada) a un registro.



 
# Lenguaje de microprogramación

- ▶ Existen caminos (líneas) por donde van los datos.
- ▶ Podemos mover un dato de un registro a otro si hay un camino directo entre ellos
- ▶ Podemos asignar un valor **constante** (almacenada) a un registro.



 
# Lenguaje de microprogramación

- ▶ Activar señales
- ▶ Se pueden crear componentes


 
# Lenguaje de microprogramación


- ▶ Activar señales
- ▶ Se pueden crear componentes



SHIFT\_L: Desplaza bits hacia izquierda

SHIFT\_R: Desplaza bits hacia derecha

- ▶ ¡Hay que especificar su circuito!

 

# Lenguaje de microprogramación

- Podemos ver alguna parte específica de un registro y usarla para algo...

VALE

---

R0[0]  
R2[3:2]

The diagram illustrates a microprogrammed circuit with four D flip-flops. The first flip-flop's output is labeled S0. The outputs of the last three flip-flops are connected to a 3-bit bus labeled S[3:2], which currently holds the value 10. The inputs to the circuit are In\_4 (1011), clk (0), w (0), and en\_out (1). The flip-flops are labeled with D, clk, o\_d, and wen inputs.

- # Lenguaje de microprogramación
- Podemos ver alguna parte específica de un registro y usarla para algo...
- VALE

---

R0[0]  
R2[3:2]
- 
- The diagram illustrates a microprogrammed circuit with four D flip-flops. The first flip-flop's output, S0, is connected to the 'en' (enable) input of the other three flip-flops. The outputs of the last three flip-flops are connected to a 3-bit bus labeled S[3:2]. The inputs are: In\_4 (1011), clk (0), w (0), and en\_out (1).

# Lenguaje de microprogramación

- Podemos ver alguna parte específica de un registro y usarla para algo...

VALE

---

R0[0]  
R2[3:2]

The diagram illustrates a microprogrammed circuit with four D flip-flops. The first flip-flop's output, S0, is connected to the 'en' (enable) input of the other three flip-flops. The outputs of the last three flip-flops are connected to a 3-bit bus labeled S[3:2]. The inputs are: In\_4 (1011), clk (0), w (0), and en\_out (1).

# Lenguaje de microprogramación

- Podemos ver alguna parte específica de un registro y usarla para algo...

VALE

---

R0[0]  
R2[3:2]

The diagram illustrates a microprogrammed circuit with four D flip-flops. The first flip-flop's output, S0, is connected to the 'en' (enable) input of the other three flip-flops. The outputs of the last three flip-flops are connected to a 3-bit bus labeled S[3:2]. The inputs are: In\_4 (1011), clk (0), w (0), and en\_out (1).

# Lenguaje de microprogramación


- Podemos ver alguna parte específica de un registro y usarla para algo...

VALE

---

R0[0]  
R2[3:2]

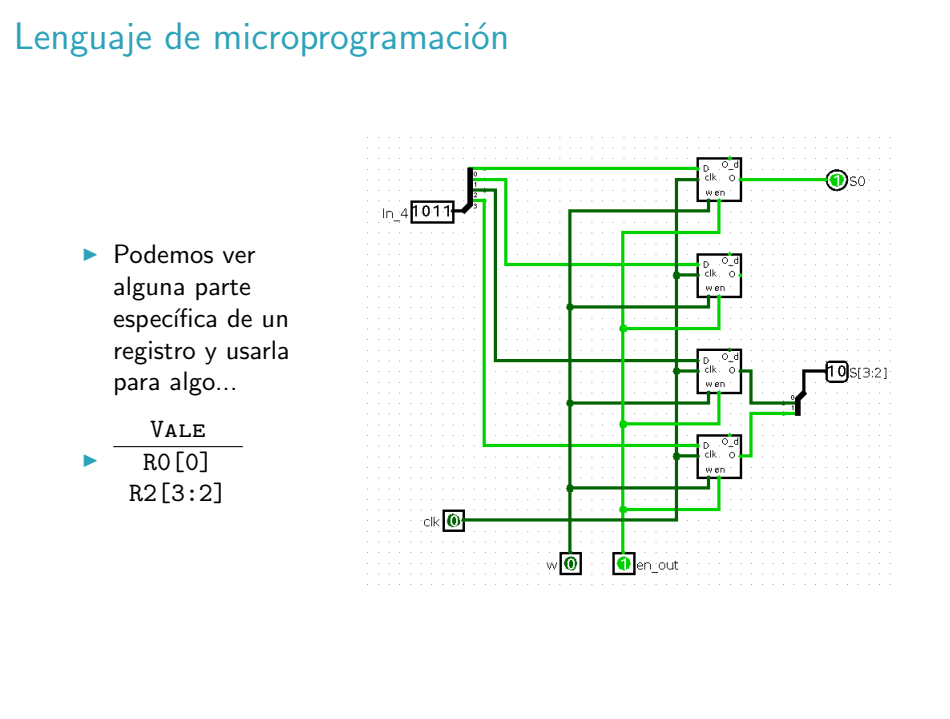The diagram illustrates a microprogrammed circuit with four D flip-flops. The first flip-flop's output, S0, is connected to the 'en' (enable) input of the other three flip-flops. The outputs of the last three flip-flops are connected to a 3-bit bus labeled S[3:2]. The inputs are: In\_4 (1011), clk (0), w (0), and en\_out (1).



# Lenguaje de microprogramación

- Podemos analizar un bit y actuar en consecuencia

```
if R0[0]=0
    R_OUT:=R3
else
    R_OUT:=R2
endif
```



# Ejercicios



# Ejercicio 1 - Máquina Orga1 - “Una nueva máquina”

Se cuentan con los siguientes circuitos:

- ▶ Una ALU con 2 registros de 16 bits ( $ALU\_IN1$  y  $ALU\_IN2$ ) que usa de entradas y 5 registros que usa de salida:  $ALU\_OUT$  de 16 bits y ( $ALU\_Z$ ,  $ALU\_N$ ,  $ALU\_C$  y  $ALU\_V$ ) de 1 bit. Sus señales de control son:

Señal	Efecto
$ALU_{add}$	$ALU\_OUT := ALU\_IN1 + ALU\_IN2$
$ALU_{sub}$	$ALU\_OUT := ALU\_IN1 - ALU\_IN2$
$ALU_{neg}$	$ALU\_OUT := - ALU\_IN1$
$ALU_{and}$	$ALU\_OUT := ALU\_IN1 \text{ AND } ALU\_IN2$
$ALU_{not}$	$ALU\_OUT := \text{NOT } ALU\_IN1$

Donde los flags se actualizan de forma usual.

- ▶ Un extensor de signo complemento a 2 ( $SIGN\_EXT$ ) con un registro de entrada de 8 *bits* ( $EXT\_IN$ ) y un registro de salida de 16 *bits* ( $EXT\_OUT$ ). Sus señales de control son:

Señal	Efecto
$SIGN\_EXT_{on}$	activa la operación de extensión de signo de 8 <i>bits</i> a 16 <i>bits</i>

# Ejercicio 1 - Máquina Orga1 - “Una nueva máquina”

Se cuentan con los siguientes circuitos:

- ▶ Una ALU con 2 registros de 16 bits ( $ALU\_IN1$  y  $ALU\_IN2$ ) que usa de entradas y 5 registros que usa de salida:  $ALU\_OUT$  de 16 bits y ( $ALU\_Z$ ,  $ALU\_N$ ,  $ALU\_C$  y  $ALU\_V$ ) de 1 bit. Sus señales de control son:

Señal	Efecto
$ALU_{add}$	$ALU\_OUT := ALU\_IN1 + ALU\_IN2$
$ALU_{sub}$	$ALU\_OUT := ALU\_IN1 - ALU\_IN2$
$ALU_{neg}$	$ALU\_OUT := - ALU\_IN1$
$ALU_{and}$	$ALU\_OUT := ALU\_IN1 \text{ AND } ALU\_IN2$
$ALU_{not}$	$ALU\_OUT := \text{NOT } ALU\_IN1$

Donde los flags se actualizan de forma usual.

- ▶ Un extensor de signo complemento a 2 ( $SIGN\_EXT$ ) con un registro de entrada de 8 *bits* ( $EXT\_IN$ ) y un registro de salida de 16 *bits* ( $EXT\_OUT$ ).  
Sus señales de control son:


Señal	Efecto
$SIGN\_EXT_{on}$	activa la operación de extensión de signo de 8 <i>bits</i> a 16 <i>bits</i>

- 1) Suponiendo que se encuentra resuelta la decodificación y el acceso a memoria de la máquina, diseñar el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama.<sup>2</sup>


---

<sup>2</sup>Vamos a usar la solución de este ejercicio

# Ejercicio 1 - Máquina Orga1 - Solución

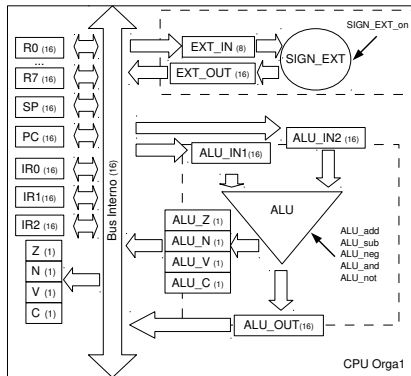

# Ejercicio 1 - Máquina Orga1 - Solución

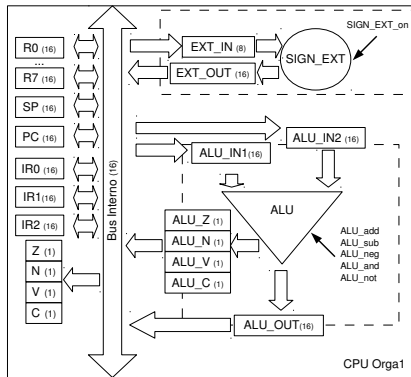

2) Indicar cuál es la secuencia de señales (o microoperaciones) que debe realizar la unidad de control para ejecutar las siguientes instrucciones:

► a) MOV R5, R1

b) AND R7, R1

c) JE 0xFF

# Ejercicio 1 - Solución: Secuencias de microoperaciones

- ▶ **MOV R5,R1**

1.  $R5 := R1$

## Ejercicio 1 - Solución: Secuencias de microoperaciones

### ► **MOV R5,R1**

1.  $R5 := R1$

### ► **AND R7, R1**

1.  $ALU\_IN1 := R7$
2.  $ALU\_IN2 := R1$
3.  $ALU_{and}$
4.  $R7 := ALU\_OUT$
5.  $Z := ALU\_Z$
6.  $N := ALU\_N$
7.  $C := ALU\_C$
8.  $V := ALU\_V$

# Ejercicio 1 - Solución: Secuencias de microoperaciones

## ► **MOV R5,R1**

1.  $R5 := R1$

## ► **AND R7, R1**

1.  $ALU\_IN1 := R7$
2.  $ALU\_IN2 := R1$
3.  $ALU_{and}$
4.  $R7 := ALU\_OUT$
5.  $Z := ALU\_Z$
6.  $N := ALU\_N$
7.  $C := ALU\_C$
8.  $V := ALU\_V$

## ► **JE 0xFF**

1. IF  $Z = 1$
2.  $EXT\_IN := IR0[7:0]$
3.  $SIGN\_EXT\_on$
4.  $ALU\_IN\_1 := PC$
5.  $ALU\_IN\_2 := EXT\_OUT$
6.  $ALU\_add$
7.  $PC := ALU\_OUT$



## Ejercicio 2 - Máquina Orga1 - “La memoria contraataca”

Se cuenta con una memoria con palabra, direccionamiento y direcciones de 16 *bits*. Para operar con ella, se cuenta con un controlador de memoria, con las siguientes características. Posee 2 registros de entrada (ADDR, WRT\_DATA) y 1 de salida (RD\_DATA). Sus señales de control son:

- ▶ MEM\_WRITE: Activa la microoperación de escritura del contenido del registro WRT\_DATA en la dirección de memoria indicada por el ADDR
  - ▶ MEM\_READ: Activa la microoperación de lectura del contenido de la dirección de memoria indicada por el ADDR, colocando el valor en el registro RD\_DATA.
1. Extender el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Vamos a usar la solución de este ejercicio

## Ejercicio 2 - Máquina Orga1 - “La memoria contraataca”

Se cuenta con una memoria con palabra, direccionamiento y direcciones de 16 *bits*. Para operar con ella, se cuenta con un controlador de memoria, con las siguientes características. Posee 2 registros de entrada (ADDR, WRT\_DATA) y 1 de salida (RD\_DATA). Sus señales de control son:

- ▶ MEM\_WRITE: Activa la microoperación de escritura del contenido del registro WRT\_DATA en la dirección de memoria indicada por el ADDR
  - ▶ MEM\_READ: Activa la microoperación de lectura del contenido de la dirección de memoria indicada por el ADDR, colocando el valor en el registro RD\_DATA.
1. Extender el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama<sup>3</sup>.
  2. ¿Qué componentes del camino de datos se encuentran dentro del CPU y fuera de él?

---

<sup>3</sup>Vamos a usar la solución de este ejercicio

## Ejercicio 2 - Máquina Orga1 - “La memoria contraataca”

Se cuenta con una memoria con palabra, direccionamiento y direcciones de 16 *bits*. Para operar con ella, se cuenta con un controlador de memoria, con las siguientes características. Posee 2 registros de entrada (ADDR, WRT\_DATA) y 1 de salida (RD\_DATA). Sus señales de control son:

- ▶ MEM\_WRITE: Activa la microoperación de escritura del contenido del registro WRT\_DATA en la dirección de memoria indicada por el ADDR
  - ▶ MEM\_READ: Activa la microoperación de lectura del contenido de la dirección de memoria indicada por el ADDR, colocando el valor en el registro RD\_DATA.
1. Extender el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama<sup>3</sup>.
  2. ¿Qué componentes del camino de datos se encuentran dentro del CPU y fuera de él?
  3. Indicar cuál es la secuencia de señales (o microoperaciones) que debe realizar la unidad de control para ejecutar las siguientes instrucciones:
    - ▶ MOV R2, R5
    - ▶ MOV R2, [R5]
    - ▶ MOV R2, [0xFF00]
    - ▶ MOV [0xFF00], [0xFF01]

---

<sup>3</sup>Vamos a usar la solución de este ejercicio

## Ejercicio 2 - Máquina Orga1 - “La memoria contraataca”


Se cuenta con una memoria con palabra, direccionamiento y direcciones de 16 *bits*. Para operar con ella, se cuenta con un controlador de memoria, con las siguientes características. Posee 2 registros de entrada (ADDR, WRT\_DATA) y 1 de salida (RD\_DATA). Sus señales de control son:

- ▶ MEM\_WRITE: Activa la microoperación de escritura del contenido del registro WRT\_DATA en la dirección de memoria indicada por el ADDR
  - ▶ MEM\_READ: Activa la microoperación de lectura del contenido de la dirección de memoria indicada por el ADDR, colocando el valor en el registro RD\_DATA.
1. Extender el camino de datos de la arquitectura de la máquina ORGA1. No dibujar la unidad de control para simplificar el diagrama<sup>3</sup>.
  2. ¿Qué componentes del camino de datos se encuentran dentro del CPU y fuera de él?
  3. Indicar cuál es la secuencia de señales (o microoperaciones) que debe realizar la unidad de control para ejecutar las siguientes instrucciones:
    - ▶ MOV R2, R5
    - ▶ MOV R2, [R5]
    - ▶ MOV R2, [0xFF00]
    - ▶ MOV [0xFF00], [0xFF01]
  4. Como Tarea: Describa la secuencia de microoperaciones que realiza la unidad de control para realizar un *fetch* de una instrucción de la máquina Orga1.

---

<sup>3</sup>Vamos a usar la solución de este ejercicio
 
## Ejercicio 2 - Máquina Orga1 - “La memoria contraataca”: Solución



## Ejercicio 2 - Solución: secuencias de microoperaciones

### ► **MOV R2, R5**

1. R2 := R5

### ► **MOV R2, [R5]**

1. ADDR := R5
2. MEM\_READ
3. R2 := RD\_DATA

### ► **MOV R2, [0xFF00]**

1. ADDR := IR1
2. MEM\_READ
3. R2 := RD\_DATA

### ► **MOV [0xFF00], [0xFF01]**

1. ADDR := IR2
2. MEM\_READ
3. WRT\_DATA := RD\_DATA
4. ADDR := IR1
5. MEM\_WRITE

## Ejercicio 3 - “El retorno de la Pila”

La computadora STACK1 es una máquina de pila con direccionamiento a byte, tamaño de palabra de 16 bits y direcciones de memoria de 12 bits. Trabaja con aritmética complemento a 2 de 16 bits. Posee el siguiente set de instrucciones:

Instrucción	CodOp	Significado
PUSH [M]	0000	push [M]
POP [M]	0001	[M] := pop
ADD	0010	push(pop+pop)
SUB	0011	push(pop-pop)
JUMP	0100	PC := pop (sólo los 12 bits menos significativos)
SKIP_N	0101	ignora la próxima instrucción si top es < 0
SKIP_Z	0110	ignora la próxima instrucción si top es 0
SKIP_GE	0111	ignora la próxima instrucción si top es >= 0

El formato de instrucción de STACK1 es el que sigue:

CodOp	Dirección
4 bits	12 bits

- 1) Definir el camino de datos y la organización del CPU de STACK1 para soportar la implementación de, al menos, estas instrucciones. Puede utilizar una única ALU con las operaciones ADD y SUB, sin *flags*.

## Ejercicio 3 - “El retorno de la Pila”

La computadora STACK1 es una máquina de pila con direccionamiento a byte, tamaño de palabra de 16 bits y direcciones de memoria de 12 bits. Trabaja con aritmética complemento a 2 de 16 bits. Posee el siguiente set de instrucciones:

Instrucción	CodOp	Significado
PUSH [M]	0000	push [M]
POP [M]	0001	[M] := pop
ADD	0010	push(pop+pop)
SUB	0011	push(pop-pop)
JUMP	0100	PC := pop (sólo los 12 bits menos significativos)
SKIP_N	0101	ignora la próxima instrucción si top es < 0
SKIP_Z	0110	ignora la próxima instrucción si top es 0
SKIP_GE	0111	ignora la próxima instrucción si top es >= 0

El formato de instrucción de STACK1 es el que sigue:

CodOp	Dirección
4 bits	12 bits

- 1) Definir el camino de datos y la organización del CPU de STACK1 para soportar la implementación de, al menos, estas instrucciones. Puede utilizar una única ALU con las operaciones ADD y SUB, sin *flags*.
- 2) Describa la secuencia de microoperaciones que realiza la unidad de control para realizar un *fetch* de una instrucción.



## Ejercicio 3 - “El retorno de la Pila”

La computadora STACK1 es una máquina de pila con direccionamiento a byte, tamaño de palabra de 16 bits y direcciones de memoria de 12 bits. Trabaja con aritmética complemento a 2 de 16 bits. Posee el siguiente set de instrucciones:

Instrucción	CodOp	Significado
PUSH [M]	0000	push [M]
POP [M]	0001	[M] := pop
ADD	0010	push(pop+pop)
SUB	0011	push(pop-pop)
JUMP	0100	PC := pop (sólo los 12 bits menos significativos)
SKIP_N	0101	ignora la próxima instrucción si top es < 0
SKIP_Z	0110	ignora la próxima instrucción si top es 0
SKIP_GE	0111	ignora la próxima instrucción si top es >= 0

El formato de instrucción de STACK1 es el que sigue:

CodOp	Dirección
4 bits	12 bits

- 1) Definir el camino de datos y la organización del CPU de STACK1 para soportar la implementación de, al menos, estas instrucciones. Puede utilizar una única ALU con las operaciones ADD y SUB, sin *flags*.
- 2) Describa la secuencia de microoperaciones que realiza la unidad de control para realizar un *fetch* de una instrucción.
- 3) Implementar las siguientes instrucciones:

I. JUMP

II. SKIP\_Z

III. PUSH [0xFAC]

IV. ADD


## Ejercicio 3: Solución<sup>4</sup>

Se utiliza un circuito incrementador de 12 *bits* con 2 señales:  $INC_{+2}$  que suma 2 a la entrada, y  $INC_{-2}$  que resta 2 a la entrada.

ADDR, INC\_IN, INC\_OUT, SP y PC son registros de 12 bits.

IR, CMP\_1, ALU\_IN1, ALU\_IN2, ALU\_OUT, WRT\_DATA y RD\_DATA y los buses INTERNO y EXTERNO son de 16 bits.

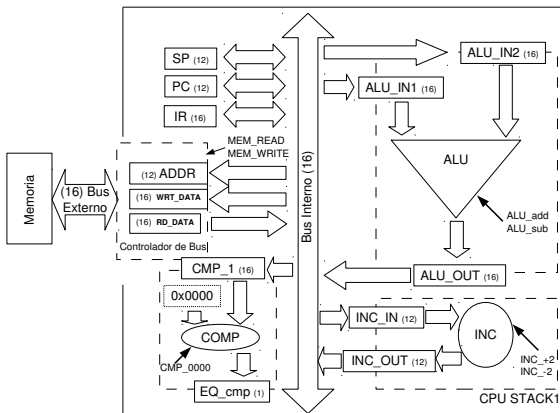EQ\_CMP es de 1 bit. Las 12 líneas de los registros correspondientes están conectadas a las líneas menos significativas del BUS.



<sup>4</sup> Usamos el resultado del este ejercicio (1)) en los siguientes ejercicios.

## Ejercicio 3 - Solución: *fetch*

1. ADDR := PC
2. MEM\_READ
3. IR := RD\_DATA // cargo el IR
4. INC\_IN := PC
5. INC<sub>→+2</sub>
6. PC := INC\_OUT // incremento PC

## Ejercicio 3 - Solución: secuencia de microoperaciones

### ► JUMP

1. INC\_IN := SP
2. INC<sub>+2</sub>
3. SP := INC\_OUT
4. ADDR := SP
5. MEM\_READ
6. PC := RD\_DATA[11:0]

### ► SKIP\_Z

1. INC\_IN := SP
2. INC<sub>+2</sub>
3. ADDR := INC\_OUT
4. MEM\_READ
5. CMP\_1 := RD\_DATA
6. CMP\_0000
7. if EQ\_cmp = 0x0
8.   INC\_IN := PC
9.   INC<sub>+2</sub>
10.   PC := INC\_OUT
11. endif

## Ejercicio 3 - Solución: secuencia de microoperaciones

### ► PUSH [X]

1. ADDR := IR[11:0]
2. MEM\_READ
3. WRT\_DATA := RD\_DATA
4. ADDR := SP
5. MEM\_WRITE
6. INC\_IN := SP
7. INC<sub>--2</sub>
8. SP := INC\_OUT

### ► ADD

1. INC\_IN := SP
2. INC<sub>+2</sub>
3. SP := INC\_OUT
4. ADDR := SP
5. MEM\_READ
6. ALU\_IN1 := RD\_DATA // primer operando
7. INC\_IN := SP
8. INC<sub>+2</sub>
9. SP := INC\_OUT
10. ADDR := SP
11. MEM\_READ
12. ALU\_IN2 := RD\_DATA // segundo operando
13. ALU<sub>-add</sub>
14. WRT\_DATA := ALU\_OUT
15. ADDR := SP
16. MEM\_WRITE // push resultado
17. INC\_IN := SP
18. INC<sub>--2</sub>
19. SP := INC\_OUT

Con lo visto hoy pueden hacer toda la práctica 7.