

# Práctica 2: Lógica digital - Combinatorios

Gabriel Budiño

Organización del computador I  
DC - UBA


1er. cuatrimestre 2018

# Repaso

- ▶ Operadores lógicos:
  - ▶ NOT, OR, AND, XOR, NOR, NAND
  - ▶ Son descriptos por su tabla de verdad
- ▶ Expresiones booleanas:
  - ▶ Combinación de operadores lógicos y variables booleanas.  
Por ejemplo,  $F(X, Y, Z) = X + Y \cdot Z$
  - ▶ Una tabla de verdad describe todas las combinaciones de valores de verdad para una función lógica determinada.
  - ▶ Dos expresiones son iguales sii tienen la misma tabla de verdad.


# Compuertas AND y OR

AND ( $A \cdot B$ )

 

A	B	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


OR ( $A + B$ )

 

A	B	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


# Compuertas NOT y XOR

NOT ( $\bar{A}$ )

 

A	NOT
0	1
1	0


XOR ( $A \oplus B$ )

 

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


# Compuertas NAND y NOR

NAND ( $A \mid B$ )

 

A	B	NAND
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR ( $A \downarrow B$ )

 

A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

# Propiedades

## Propiedades para las operaciones $(\cdot)$ y $(+)$

Identidad	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
Nulo	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotencia	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Inverso	$A \cdot \bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Conmutatividad	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Asociatividad	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributividad	$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
Absorción	$A \cdot (A + B) = A$	$A + A \cdot B = A$
De Morgan	$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

# Ejercicio 1

- ▶ Demostrar que las siguientes funciones booleanas son equivalentes:

- ▶  $\overline{\overline{X + \overline{Y}}}$

- ▶  $\overline{\overline{X}} \cdot \overline{Y} \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{Y + Z}$

# Ejercicio 1

- ▶ Demostrar que las siguientes funciones booleanas son equivalentes:

- ▶  $\overline{X + Y}$
- ▶  $\overline{X} \cdot Y \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{Y + Z}$

## Solución:

$$\overline{\overline{X} \cdot Y \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{Y + Z}} \quad \leftarrow \quad \text{De Morgan}$$

$$\overline{\overline{X} \cdot Y \cdot Z + X \cdot \overline{Z} + \overline{Y} \cdot \overline{Z}} \quad \leftarrow \quad \text{Distributiva}$$

$$\overline{\overline{X} \cdot Y \cdot Z + (X + \overline{Y}) \cdot \overline{Z}} \quad \leftarrow \quad \text{De Morgan}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot Z + (X + \overline{Y}) \cdot \overline{Z} \quad \leftarrow \quad \text{Distributiva}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot (Z + \overline{Z}) \quad \leftarrow \quad \text{Inverso}$$

$$(X + \overline{Y}) \cdot 1 \quad \leftarrow \quad \text{Identidad}$$

$$(X + \overline{Y})$$



# Formas canónicas de expresiones booleanas

- Suma de productos:

A	B	F(A, B)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

$$F(A, B) = (\bar{A} \cdot \bar{B}) + (A \cdot \bar{B})$$

- Producto de sumas:

A	B	F(A, B)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

$$F(A, B) = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$$

## Ejercicio 2

- Dada la siguiente tabla de verdad:
1. Escribir la función booleana que representa
  2. Implementar la función usando a lo sumo, una compuerta binaria AND, una compuerta binaria OR y una compuerta NOT

A	B	C	$F(A, B, C)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

## Solución ejercicio 2

► **Como suma de productos:**

$$(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) + (\bar{A} \cdot B \cdot C) + (A \cdot B \cdot C)$$

► **Más compacto:**

$$(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) + (\bar{A} \cdot B \cdot C) + (A \cdot B \cdot C) \quad \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$((\bar{A} \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B) + (A \cdot B)) \cdot C \quad \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$((\bar{A} \cdot \bar{B}) + (\bar{A} + A) \cdot B) \cdot C \quad \leftarrow \text{Inverso}$$

$$((\bar{A} \cdot \bar{B}) + 1 \cdot B) \cdot C \quad \leftarrow \text{Identidad}$$


$$((\bar{A} \cdot \bar{B}) + B) \cdot C \quad \leftarrow \text{Distributiva}$$

$$((\bar{A} + B) \cdot (\bar{B} + B)) \cdot C \quad \leftarrow \text{Inverso}$$

$$((\bar{A} + B) \cdot 1) \cdot C \quad \leftarrow \text{Identidad}$$

$$(\bar{A} + B) \cdot C$$

► **Implementación:**

 

## Ejercicio 3 - Shift

- ▶ Armar un circuito de 3 bits. Este deberá mover a izquierda o derecha los bits de entrada de acuerdo al valor de una de ellas que actúa como control. Es decir, un Shift Izq-Der de  $k$  bits es un circuito de  $k+1$  entradas ( $c, e_{k-1}, \dots, e_0$ ) y  $k$  salidas ( $s_{k-1}, \dots, s_0$ ) que funciona del siguiente modo:
  - ▶ Si  $c = 1$ ,  $s_i = e_{i-1}$  para todo  $0 < i < k$  y  $s_0 = 0$
  - ▶ Si  $c = 0$ ,  $s_i = e_{i+1}$  para todo  $0 \leq i < k-1$  y  $s_{k-1} = 0$

## Ejercicio 3 - Shift

- ▶ Armar un circuito de 3 bits. Este deberá mover a izquierda o derecha los bits de entrada de acuerdo al valor de una de ellas que actúa como control. Es decir, un Shift Izq-Der de  $k$  bits es un circuito de  $k+1$  entradas ( $c, e_{k-1}, \dots, e_0$ ) y  $k$  salidas ( $s_{k-1}, \dots, s_0$ ) que funciona del siguiente modo:
  - ▶ Si  $c = 1$ ,  $s_i = e_{i-1}$  para todo  $0 < i < k$  y  $s_0 = 0$
  - ▶ Si  $c = 0$ ,  $s_i = e_{i+1}$  para todo  $0 \leq i < k-1$  y  $s_{k-1} = 0$
- ▶ **Solución corta:**
  - ▶ Observar que cada  $s_i$  toma dos posibles valores, y cuál de ellos toma depende del valor de  $c$ .
  - ▶ Así, llegar a las siguientes expresiones:
    - ▶  $s_0 = c \cdot 0 + \bar{c} \cdot e_1$
    - ▶  $s_1 = c \cdot e_0 + \bar{c} \cdot e_2$
    - ▶  $s_2 = c \cdot e_1 + \bar{c} \cdot 0$

## Ejercicio 3 - Solución larga

$c$	$e_2$	$e_1$	$e_0$	$s_2$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0

## Ejercicio 3 - Solución larga

$$s_0 = \overline{c}.\overline{e_2}.e_1.\overline{e_0} + \overline{c}.\overline{e_2}.e_1.e_0 + \overline{c}.e_2.e_1.\overline{e_0} + \overline{c}.e_2.e_1.e_0$$

$$s_0 = \overline{c}.(\overline{e_2}.e_1.\overline{e_0} + \overline{e_2}.e_1.e_0 + e_2.e_1.\overline{e_0} + e_2.e_1.e_0)$$

$$s_0 = \overline{c}.(e_1.(\overline{e_2}.\overline{e_0} + \overline{e_2}.e_0 + e_2.\overline{e_0} + e_2.e_0))$$

$$s_0 = \overline{c}.(e_1.(\overline{e_2}.(\overline{e_0} + e_0) + e_2.(\overline{e_0} + e_0)))$$

$$s_0 = \overline{c}.(e_1.(\overline{e_2}. + e_2))$$

$$s_0 = \overline{c}.e_1$$

$$s_2 = c.\overline{e_2}.e_1.\overline{e_0} + c.\overline{e_2}.e_1.e_0 + c.e_2.e_1.\overline{e_0} + c.e_2.e_1.e_0$$

$$s_2 = c.(\overline{e_2}.e_1.\overline{e_0} + \overline{e_2}.e_1.e_0 + e_2.e_1.\overline{e_0} + e_2.e_1.e_0)$$

$$s_2 = c.(e_1.(\overline{e_2}.\overline{e_0} + \overline{e_2}.e_0 + e_2.\overline{e_0} + e_2.e_0))$$

$$s_2 = c.(e_1.(\overline{e_2}.(\overline{e_0} + e_0) + e_2.(\overline{e_0} + e_0)))$$

$$s_2 = c.(e_1.(\overline{e_2}. + e_2))$$

$$s_2 = c.e_1$$

## Ejercicio 3 - Solución larga

$$s_1 = \overline{c}.e_2.\overline{e_1}.\overline{e_0} + \overline{c}.e_2.\overline{e_1}.e_0 + \overline{c}.e_2.e_1.\overline{e_0} + \overline{c}.e_2.e_1.e_0 + \\ c.\overline{e_2}.\overline{e_1}.e_0 + c.\overline{e_2}.e_1.e_0 + c.e_2.\overline{e_1}.e_0 + c.e_2.e_1.e_0$$

$$s_1 = \overline{c}.(e_2.\overline{e_1}.\overline{e_0} + e_2.\overline{e_1}.e_0 + e_2.e_1.\overline{e_0} + e_2.e_1.e_0) + \\ c.(\overline{e_2}.\overline{e_1}.e_0 + \overline{e_2}.e_1.e_0 + e_2.\overline{e_1}.e_0 + e_2.e_1.e_0)$$

$$s_1 = \overline{c}.(e_2.(\overline{e_1}.\overline{e_0} + \overline{e_1}.e_0 + e_1.\overline{e_0} + e_1.e_0)) + \\ c.(e_0.(\overline{e_2}.\overline{e_1} + \overline{e_2}.e_1 + e_2.\overline{e_1} + e_2.e_1))$$


$$s_1 = \overline{c}.(e_2.(\overline{e_1}.(\overline{e_0} + e_0) + e_1.(\overline{e_0} + e_0))) + \\ c.(e_0.(\overline{e_2}.(\overline{e_1} + e_1) + e_2.(\overline{e_1} + e_1)))$$

$$s_1 = \overline{c}.(e_2.(\overline{e_1} + e_1)) + c.(e_0.(\overline{e_2} + e_2))$$

$$s_1 = \overline{c}.e_2 + c.e_0$$



## Ejercicio 3 - Implementación

 


## Ejercicio 4

- ▶ Armar un **sumador de 1 bit**. Debe tener dos entradas de un bit y dos salidas, una para el resultado y otra para indicar si hubo o no acarreo.

## Ejercicio 4

- ▶ Armar un **sumador de 1 bit**. Debe tener dos entradas de un bit y dos salidas, una para el resultado y otra para indicar si hubo o no acarreo.
- ▶ **Solución corta:**
  - ▶ Armar la tabla de verdad y observar que se compone de dos tablas conocidas: XOR y AND.

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 


## Ejercicio 4 - Solución por suma de productos

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$Sum = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

$$Carry = A \cdot B$$

 


## Ejercicio 4 - Segunda parte

- ▶ Se tiene un **sumador simple de 1 bit** cuyas entradas A y B valen 0 y 1 respectivamente. En el tiempo cero, ambas pasan a valer 0; a los 20ns ambas pasan a valer 1; 20ns más tarde vuelven a valer 0 y así sucesivamente.
- ▶ Sabiendo que las compuertas AND y XOR tienen un retardo de 15ns, realizar el diagrama de tiempos del circuito.
 
## Ejercicio 4 - Segunda parte

- ▶ Se tiene un **sumador simple de 1 bit** cuyas entradas A y B valen 0 y 1 respectivamente. En el tiempo cero, ambas pasan a valer 0; a los 20ns ambas pasan a valer 1; 20ns más tarde vuelven a valer 0 y así sucesivamente.
- ▶ Sabiendo que las compuertas AND y XOR tienen un retardo de 15ns, realizar el diagrama de tiempos del circuito.
- ▶ **Solución:**



## Ejercicio 5

- ▶ Usando dos sumadores simples y una compuerta a elección, armar un sumador completo. Tiene dos entradas de 1 bit y una tercera interpretada como  $C_{In}$ , tiene como salida  $C_{Out}$  y Sum.

## Ejercicio 5

- ▶ Usando dos sumadores simples y una compuerta a elección, armar un sumador completo. Tiene dos entradas de 1 bit y una tercera interpretada como  $C_{In}$ , tiene como salida  $C_{Out}$  y Sum.
- ▶ **Solución:**

$C_{in}$	A	B	Sum	$C_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



## Ejercicio 5 - Solución

$$\text{Sum} = \overline{C_{in}}.\overline{A}.B + \overline{C_{in}}.A.\overline{B} + C_{in}.\overline{A}.\overline{B} + C_{in}.A.B$$

$$\text{Sum} = \overline{C_{in}}.(\overline{A}.B + A.\overline{B}) + C_{in}.(\overline{A}.\overline{B} + A.B)$$

$$\text{Sum} = \overline{C_{in}}.(A \oplus B) + C_{in}.(\overline{A \oplus B})$$

$$\text{Sum} = C_{in} \oplus (A \oplus B)$$

$$\text{Sum} = \text{Sum}(C_{in} + \text{Sum}(A + B))$$

$$C_{out} = \overline{C_{in}}.A.B + C_{in}.\overline{A}.B + C_{in}.A.\overline{B} + C_{in}.A.B$$

$$C_{out} = \overline{C_{in}}.A.B + C_{in}.(\overline{A}.B + A.\overline{B} + A.B)$$


$$C_{out} = \overline{C_{in}}.A.B + C_{in}.(A \oplus B + A.B)$$

$$C_{out} = \overline{C_{in}}.A.B + C_{in}.(A \oplus B) + C_{in}.A.B$$

$$C_{out} = A.B + C_{in}.(A \oplus B)$$

$$C_{out} = \text{Carry}(A + B) + \text{Carry}(C_{in} + \text{Sum}(A + B))$$

## Ejercicio 5 - Implementación

 

# ¿Qué sigue?

## ► La práctica:

- Con lo visto pueden realizar la primera parte de la Práctica 2.
- Pueden probar sus circuitos en Logisim.
  - `sudo apt install logisim`
  - O lo bajan desde <http://www.cburch.com/logisim/>

## ► Taller:

- El martes siguiente tenemos el primer taller de la materia.
- Será sobre lo visto hasta hoy inclusive.
- Vamos a usar Logisim.