

# Práctica 2 - Lógica Digital - Parte B

## Organización del Computador 1

### Primer Cuatrimestre 2018 - Turno Mañana

Todas las compuertas mencionadas en esta práctica son de 1 ó 2 entradas, a menos que se indique lo contrario. Usaremos los símbolos detallados a continuación para representar las distintas funciones lógicas: XOR  $\rightarrow \oplus$ , NAND  $\rightarrow |$ , NOR  $\rightarrow \downarrow$ .


Durante la presente práctica se recomienda fuertemente la utilización de un simulador para experimentar con los componentes y circuitos propuestos y verificar las soluciones. Una recomendación es el Logisim (<http://www.cburch.com/logisim/>).

## Circuitos Secuenciales

### Ejercicio 14



 
a) Escribir el diagrama temporal para el siguiente circuito secuencial desde 0 ns hasta 65 ns, suponiendo

- un retardo de 15 ns para la compuerta AND,
- un retardo de 5 ns para la compuerta NOT,
- en el tiempo 0 ns la señal  $e_0$  cambia a 1, inicialmente en 0.
- las señales  $i_0$  y  $s_0$  tienen valor 1 y 0 respectivamente en el tiempo 0 ns.
- suponer que los componentes empiezan a estabilizarse cuando sus señales de entrada están estables.




b) ¿Podría alcanzar  $s_0$  un valor estable en el punto anterior? ¿Y en el caso en que  $e_0$  fuera 0 en lugar de 1, se estabilizaría?

   **Ejercicio 15** Escriba tablas características que especifiquen el comportamiento de cada uno de los siguientes circuitos secuenciales:




 **Ejercicio 16 *Registro simple*.** Diseñar un registro *simple* de cuatro *bits*. Este tipo de registros es un circuito de seis entradas ( $i_0$  a  $i_3$ , *load*, *clk*) y cuatro salidas ( $o_0$  a  $o_3$ ), cuyo funcionamiento es el siguiente: cuando la señal *clk* alcanza su flanco ascendente, si *load* está alta, almacena las señales recibidas en  $i_0$  a  $i_3$ , si no, no cambia su contenido. Por las líneas de salida, se emite el valor almacenado en el registro.



 
### Ejercicio 17 Extensor de signo


Diseñar un registro *extensor de signo* de dos a cuatro bits. Del mismo modo que un registro simple (ver ejercicio 16) este circuito toma el valor de sus cuatro entradas  $i_0$  a  $i_3$  cuando su señal *clk* atraviesa su flanco ascendente si la entrada *load* vale 1. Por sus líneas de salida ( $o_0$  a  $o_3$ ) se emite el valor almacenado si la señal *ext* está baja; por el contrario, si vale 1, se emite una representación de cuatro *bits* del número almacenado en los dos *bits* menos significativos del registro, interpretados como un entero codificado en complemento a 2.



 **Ejercicio 18 *Registro de salida restringida*.** Diseñar un registro *de salida restringida* de cuatro bits. Este tipo de registros es un circuito de siete entradas ( $i_0$  a  $i_3$ , *load*, *clk* y *read*) y cuatro salidas ( $o_0$  a  $o_3$ ), muy similar al registro simple (ejercicio 16) pero que sólo emite su salida por las líneas  $o_0$  a  $o_3$  si *read* está alta cuando *clk* alcanza su flanco ascendente. Dicha salida se debe mantener hasta el próximo flanco ascendente en *clk* donde *read* esté baja.



 **Ejercicio 19 *Registro bidireccional*.** Diseñar un registro *bidireccional* de cuatro bits. Este tipo de registros es un circuito con tres entradas (*load*, *read*, *clk*) y cuatro señales de entrada y salida ( $d_0$  a  $d_3$ ). Su funcionamiento es el siguiente: si la señal *load* vale 1 cuando *clk* alcanza su flanco ascendente, almacena los valores recibidos en  $d_0$  a  $d_3$ ; en cambio, si *read* está alta, se emite el valor almacenado en el registro por esas mismas líneas<sup>1</sup>. Las señales *read* y *load* nunca valen 1 simultáneamente.




<sup>1</sup> Ayuda: utilice componentes de tres estados.
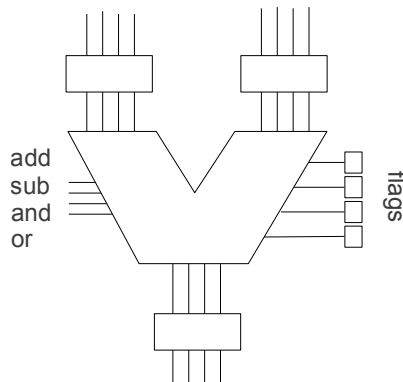
## Ejercicio 20 ALU


Diseñe una ALU con las siguientes características:

- cuatro señales de entrada que indican la operación a realizar: **add**, **sub**, **and**, **or**;
- dos registros simples, donde se almacenan los operandos a utilizar;
- un registro de salida restringida, donde se almacena el resultado;
- cuatro *flags* cuyos valores son determinados por la última operación realizada.


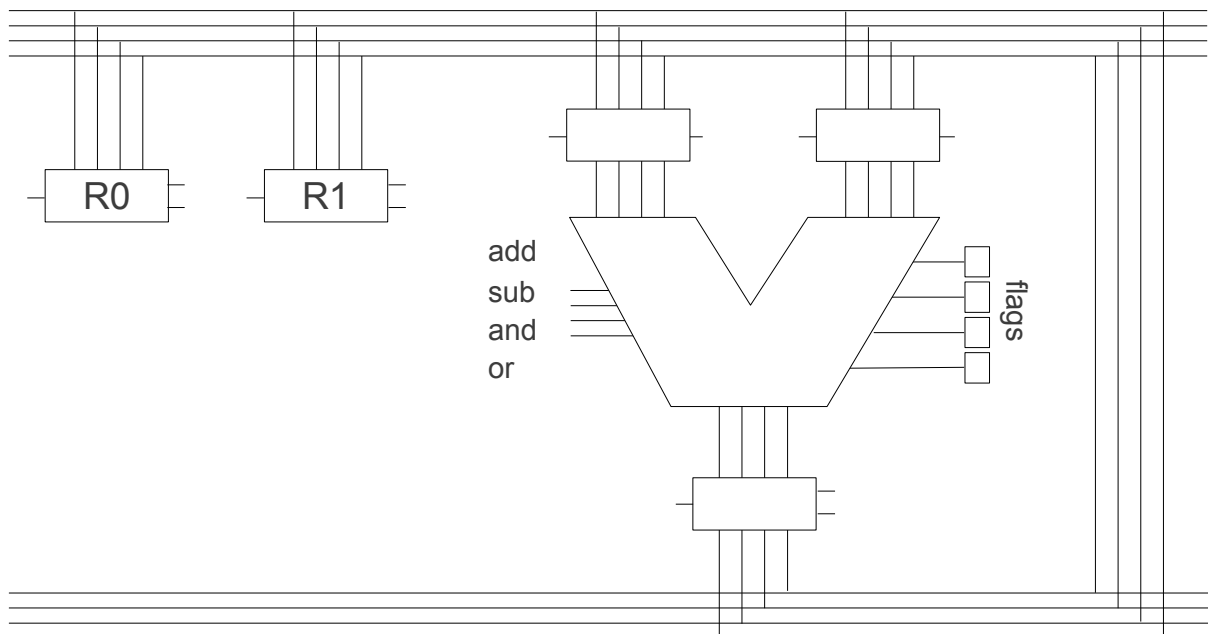
## Ejercicio 21

Dado el siguiente circuito, indique mediante un diagrama de tiempos la secuencia de activaciones y desactivaciones de señales de control necesarias para que el valor almacenado en el registro bidireccional (ejercicio 19) **R0** se sume al valor del registro bidireccional **R1** y el resultado se almacene en el registro **R0**.




## Ejercicios tipo parcial

**Ejercicio 22** Para el presente ejercicio puede utilizar los siguientes componentes: SUMADOR COMPLETO de 1 *bit*, compuertas lógicas de 2 entradas y negadores de 1 *bit*. Está prohibido utilizar componentes de 3 estados.

- a) Armar un componente que tenga como entrada 1 número binario ( $A$ ) en complemento a 2 de 3 *bits* y que calcule su inverso aditivo ( $-A$ ), en caso de que exista.

- b) Armar un componente que tenga como entrada 2 números binarios ( $A$  y  $B$ ) en complemento a 2 de 3 *bits* y que calcule  $A - B$ . Además se pide que el componente tenga 4 salidas adicionales correspondientes a los flags Z, C, V y N con su interpretación habitual.
- c) Dada la siguiente tabla que se encontró incompleta y el circuito también incompleto, completarlos para que sean consistentes.

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	0	1	?
0	1	0	?
1	0	0	?
1	1	0	?

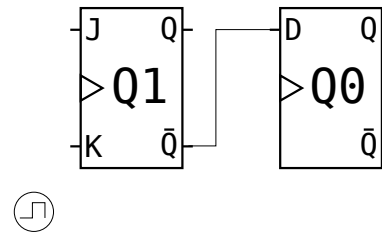

- d) ¿El circuito anterior cambia su valor a cada clock? ¿O para alguna entrada es estable?

**Ejercicio 23**<sup>2</sup> Una fábrica de lavarropas nos pide el desarrollo de la circuitería para su nuevo modelo super-económico, con una única función de lavado de treinta minutos de duración.

Los elementos con los que debe contar el lavarropas son los siguientes:

- Una llave de encendido: **START/PAUSE** y un botón de **RESET**.
- Una pantalla que muestra el tiempo restante en minutos.
- Un sistema de seguridad por sobrepeso que no permite arrancar en caso de sobrecarga.

El comportamiento es el siguiente: el lavarropas se encuentra listo para funcionar al ser enchufado, por ello muestra un 30 en su pantalla. Al accionar la llave de **START**, si el sistema no está sobrecargado, el contador debe ir disminuyendo hasta llegar a 0, con la salida  $S_0$  activa. El usuario puede deshabilitar la llave de **START** para cargar más ropa. Luego, al re-activarse debe continuar desde donde se interrumpió. Al finalizar debe apagarse la salida  $S_0$ . En caso de tener peso de más, no debe arrancar o continuar luego de ser interrumpido. El sensor de sobrepeso mantiene una salida alta mientras el peso supere el límite establecido. El botón de **RESET** debe regresar el estado del lavarropas al estado inicial, **sólo** en caso de no estar andando.

La empresa posee una amplia experiencia en este tipo de circuitos por lo que posee varias cosas desarrolladas previamente. Entre ellas, podemos nombrar:

- Una pantalla de dos dígitos que muestra el número ingresado por las 6 entradas que posee, interpretadas como un número sin signo.
- Flip-Flops D con entradas de *set* y *reset*.
- Circuitos Contadores de 16 bits, con *reset*.
- Clock de 100HZ, con entrada de *enable*.

Se pide:

- a) Construir un *registro restador* de 6 bits, con entrada de *clock* y *reset* que lo pone en el valor 30.<sup>3</sup>
- b) Construir un circuito combinatorio de 16 entradas y una salida, tal que la salida se active cuando el número recibido sea  $(6000)_{10}$ .
- c) Construir el circuito del lavarropas solicitado.

<sup>2</sup>Ejercicio tomado en el primer parcial del verano de 2010.

<sup>3</sup>Ayuda: vale usar un *full-adder* de 6 bits.

**Ejercicio 24** La conjetura de Collatz, es un famoso problema matemático aún no resuelto. Esta conjetura enuncia la siguiente función  $f : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$ , aplicable a cualquier número entero positivo:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \\ 3n + 1 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Se dice que si se toma cualquier número y se aplica esta función reiteradas veces, el resultado siempre converge a 1.

- a) Construir un circuito combinatorio que realice la función  $f(n)$  para una entrada de 5 bits.
- b) Construir un circuito secuencial, que aplique reiteradas veces la función anterior por cada ciclo de reloj.
- c) Modificar el circuito anterior de forma que si el valor de entrada es 1, entonces la salida también sea 1.